

1. Le circuit est-il fermé ou ouvert ?
 2. Quel est le rôle de l'ampoule ?
 3. Quel est le rôle du condensateur ?
 4. Quel est le rôle du résistor ?
 5. Quel est le rôle du commutateur ?
 6. Quel est le rôle du générateur ?
 7. Quel est le rôle du récepteur ?
 8. Quel est le rôle du circuit ?
 9. Quel est le rôle du courant ?
 10. Quel est le rôle de l'électricité ?

