

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2018

ÉPREUVE E4.2

Projet "BONCOLAC"



DOSSIER RÉPONSES

Ce dossier est à rendre agrafé avec une copie

Il contient les documents réponse à compléter, pour lesquels les repères sont les mêmes que les questions correspondantes au *dossier présentation-questionnement*.


DREP1.	Alimentation en fonction de l'état des organes de commande	2
DREP2.	Schéma de raccordement des variateurs	3
DREP3.	Schéma de raccordement des modules de sécurités externes	4
DREP4.	GRAF CET de pilotage de la centrale NH ₃	5

DREP1. Alimentation en fonction de l'état des organes de commande

Document réponse relatif à la question A2.2


D1	D2	I1	Situation d'alimentation

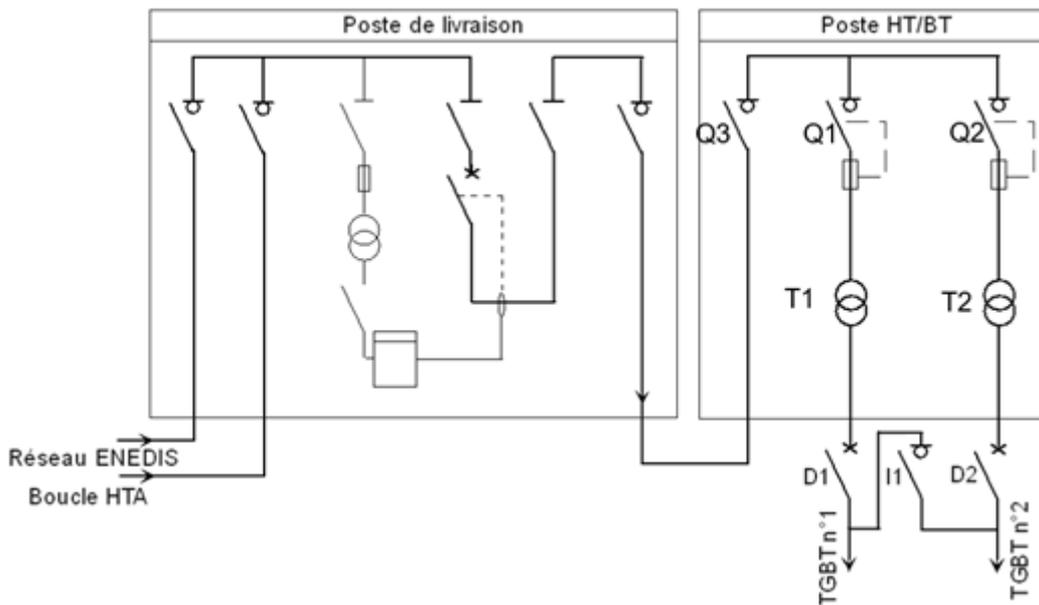Remarque tableau ci-dessus: vous choisirez un état « 0 » pour un équipement à l'arrêt et « 1 » dans le cas contraire.




Document réponse relatif à la question C3

GRAFCET 1

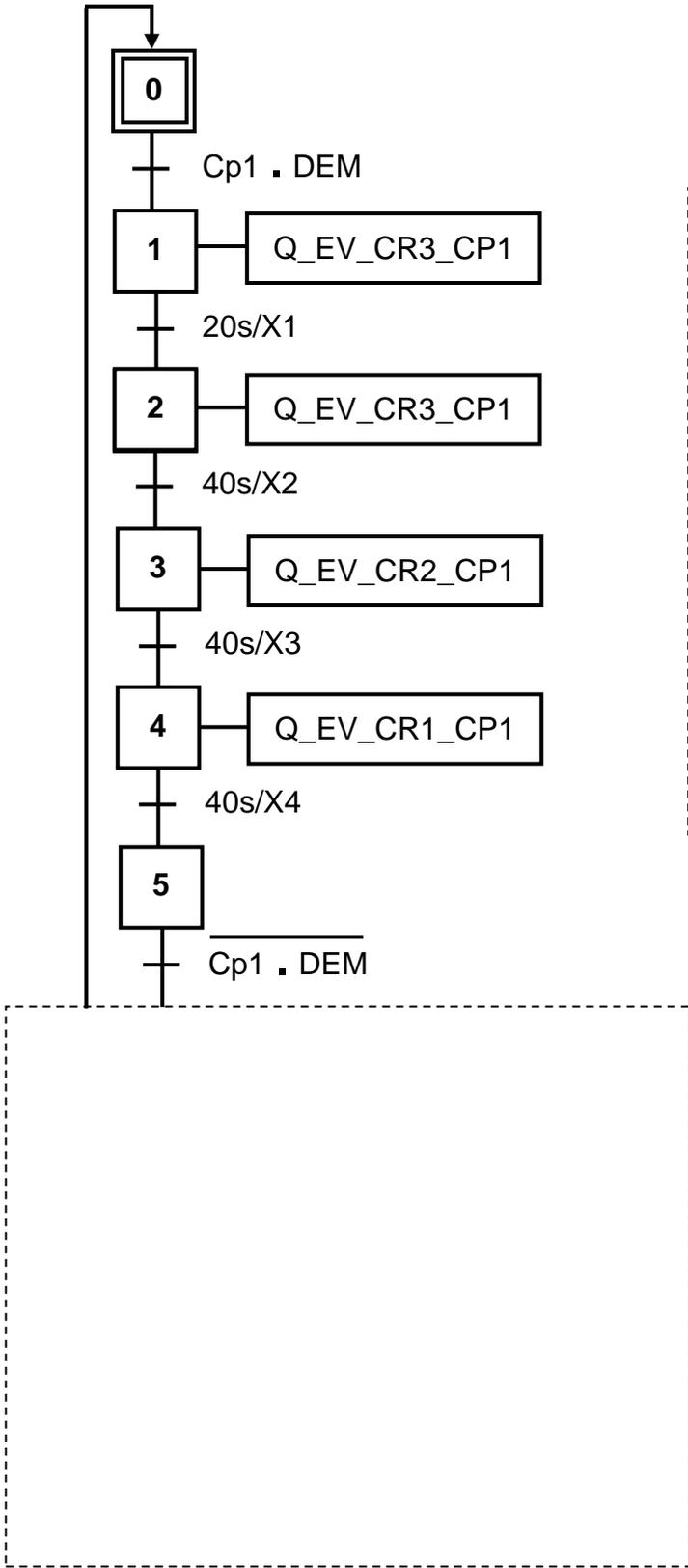

GRAFCET 2

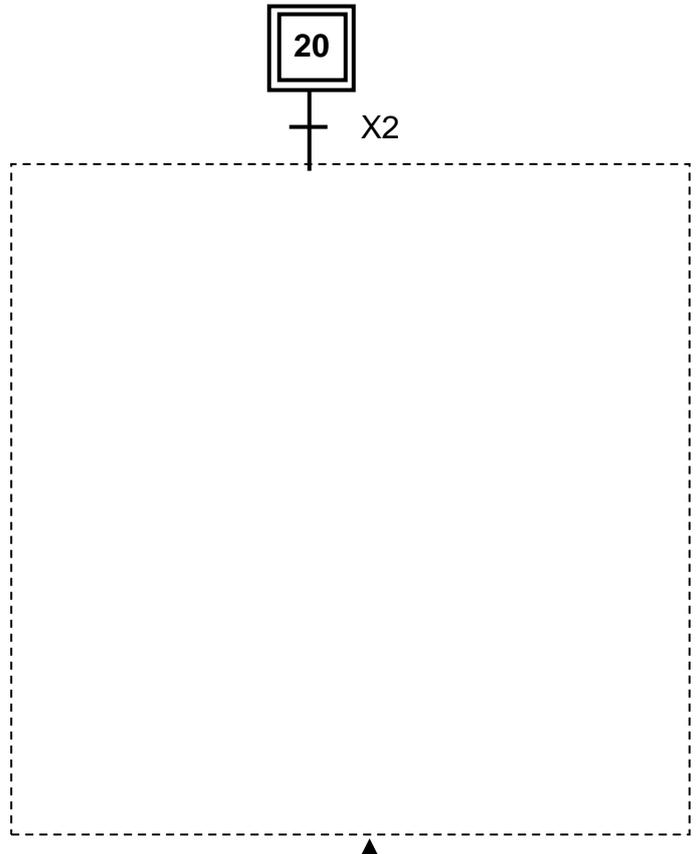

Compléter le GRAFCET 2 dans ce cadre

Compléter le GRAFCET 1 dans ce cadre