

DANS CE CADRE

Académie :	_____
Examen :	_____
Spécialité/option :	Repère de l'épreuve : _____
Epreuve/sous épreuve :	_____
NOM :	_____
(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)	
Prénoms :	N° du candidat <input type="text"/>
Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)

NE RIEN ECRIRE

<b>Note :</b>	Appréciation du correcteur
---------------	----------------------------

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

## Baccalauréat Professionnel Métiers de l'Électricité et de ses Environnements Connectés

### Épreuve E2 : Préparation d'une opération de réalisation

### SESSION 2022

### Dossier sujet

	Durée conseillée
<b>Partie A</b> : Étude de l'installation	2h00
<b>Partie B</b> : Préparation à la réalisation de l'installation	1h00
<b>Durée totale de l'épreuve</b>	3h00

Un ordinateur avec accès internet et des logiciels de la spécialité seront mis à disposition

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.  
L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collègue » est autorisé.

Le sujet se compose de 10 pages, numérotées de 1/10 à 10/10.

Les candidats doivent rendre l'intégralité des documents de ce dossier à l'issue de l'épreuve.

**Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés**

Épreuve : E2 – CODE : 2209-MEE-PO 1

Dossier sujet

Durée : 03H00

Coeff : 3

Page 1 / 10

# NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

## **Description du contexte :**

Le parking du personnel de la cité scolaire Frantz FANON fait l'objet d'une attention particulière car le nombre de place est limité. Il est à cet effet primordial de contrôler l'accès. Ainsi le responsable du site souhaiterait installer une barrière afin de filtrer et de réguler le flux des véhicules.



## **Mise en situation :**

Une entreprise a été retenue pour l'installation d'une barrière avec lisse à commande locale. Sa mission sera de faire l'étude et la préparation d'une opération de réalisation.

Le coffret électrique devra commander le moteur de la barrière depuis la loge des agents de sécurité. Aussi, la conception de cet équipement sera réalisée afin de permettre des évolutions futures.

## **Équipement d'essai :**

Dans le but d'effectuer des essais de fonctionnement par la suite, on utilisera un équipement didactique se rapprochant de la barrière de parking de la cité scolaire. Cet équipement est la partie opérative **DECMA PARK**



## **Caractéristiques techniques**

Moteur : TRI 380 V – 0.18 KW – 1500 tr/mn

Réducteur : 1 : 80

Transmission : bielle, manivelle

Bras : lisse de 2 m

Couleur : jaune RAL 1021

Masse : 50 Kg environ. (Suivant version)

Alimentation électrique : 380 V triphasé avec neutre

Niveau sonore : < 70 db

Dimension armoire barrière : H 1300 mm L 600 mm P 400 mm

Moyen de manutention : Manuel (Roulettes)

## **Moyens et ressources mis à votre disposition :**

- Dossiers Techniques et Ressources (**DTR**)
- Logiciel WinRelais
- Logiciel Zélio Soft
- Un accès internet

Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1

Dossier sujet

Durée : 03h00

Coeff : 3

Page 2 / 10

# NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

## Partie A : étude de l'installation.

### A1 - Étude d'un départ moteur solution type "3 produits"

La partie opérative se compose d'un moteur 380 V~ triphasé, d'un réducteur et d'un système d'entraînement bielle manivelle intégré dans l'armoire barrière. Le cycle de montée/descente est engendré par une inversion de sens de rotation du moteur. Le système bielle/manivelle permet d'obtenir un ralentissement de la lisse en fin d'ouverture et fin de fermeture.



Photo du moto-réducteur

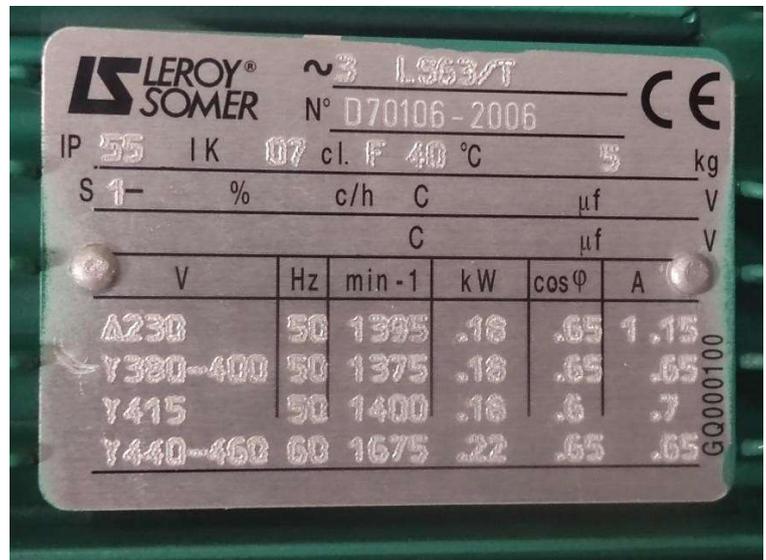


Photo de la plaque signalétique du moteur

Q1 - À l'aide de la plaque signalétique ci-dessus, **relever** la puissance et la référence du moteur asynchrone.

.....

Q2 - **Indiquer** de quelle puissance il s'agit. Pour cela, **cocher** la bonne réponse.


- Puissance utile/mécanique
- Puissance absorbée/électrique

# NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Le réseau disponible à la cité scolaire est un réseau triphasé **3 x 400 V + N + PE – 50 Hz**

Q3 - **Préciser** le type de couplage qui devrait être réalisé sur la plaque à bornes du moteur.  
 .....

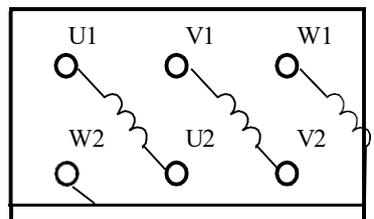Q4 - **Représenter** le couplage sur la plaque à borne.



Q5 - Toujours à l'aide de la plaque signalétique ci-dessus, **relever** le courant nominal du moteur asynchrone.  
 .....

Q6 - **Déterminer** la puissance absorbée par le moteur LEROY SOMER.

Formule	Application Numérique	Résultats

On retiendra que le moteur absorbe une puissance **Pa= 293 W**.

Q7 - **Déterminer** le rendement du moteur.

Formule	Application Numérique	Résultats

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

**A2 - Étude du circuit de puissance**

Q8 - **Donner** le repère, la désignation et le courant de réglage  $I_r$  sur l'appareil qui réalise la fonction suivante (**DTR1**).

Fonction	Repère	Désignation	Réglage
Protéger le moteur LEROY SOMER contre les surcharges			

Q9 - **Donner** le repère et la désignation des éléments qui réalisent les fonctions suivantes (**DTR1**).

Fonction	Repère	Désignation
Protéger le moteur LEROY SOMER contre les courts-circuits		

Q10 - **Donner** le repère et la désignation de l'appareil qui réalise la fonction suivante (**DTR1**).

Fonction	Repère	Désignation
Isoler le circuit de commande et de puissance du réseau		

L'installation comporte à l'origine un appareil identifié DDR : Disjoncteur Différentiel à courant Résiduel.

Q11 - **Expliquer** le fonctionnement du dispositif différentiel.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Q12 - **Préciser** le rôle de cet appareil.

.....  
.....  
.....  
.....

**NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE**

La tension limite de sécurité pour ce type d'installation est **UL = 50 V**.

Q13 - **Indiquer** quelle est la norme qui impose cette tension limite de sécurité.

.....

La résistance maximale de la prise de terre est : **Ra = 167 Ω**.

Q14 - **Préciser** quelle sera la sensibilité du disjoncteur différentiel.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Q15 - **Préciser** dans quel système de liaison à la terre on utilise ce procédé en général. **Indiquer** la signification des deux lettres.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE


### A3 - Étude du circuit de commande

Le circuit de commande sera alimenté par un transformateur de commande (T1) dont les caractéristiques figurent sur la photo ci-dessous.

Le primaire du transformateur sera alimenté en 230 V mono et le secondaire en 24 V.



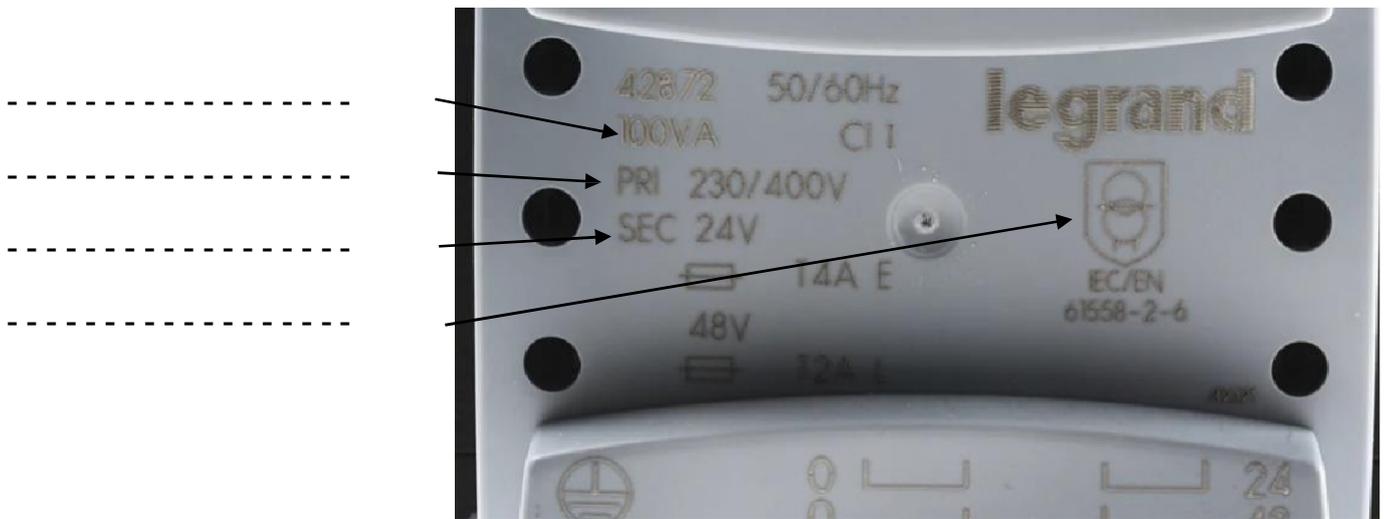Q16 - **Décoder** la plaque signalétique du transformateur de commande (**DTR3**).



La protection primaire et secondaire du transformateur sera assurée par un disjoncteur (**DTR 3**).

Q17 - **Choisir** le calibre, le type et la référence du disjoncteur à mettre :

- au primaire : .....
- au secondaire : .....

Q18 - **Donner** la fonction réalisée par le contact (NO) repéré en KA1(13-14) du circuit de commande (**DTR2**).

.....  
.....  
.....  
.....

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

#### A4 - Étude de l'automate

Q19 - À l'aide du logiciel ZELIO\_SOFT (Sélectionner le fichier Barrière de parking.zm2), **modifier** le programme en langage bloc fonction FBD (Function Block Diagram) afin qu'il corresponde au schéma de câblage du circuit de commande (**DTR 2**). **Enregistrer** ce fichier sous « Barrière\_NOM\_PRENOM.zm2 » sur le bureau du PC.

Q20 - **Faire** une proposition au client afin de faire évoluer son équipement vers une solution connectée (**DTR5**).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### A5 - Étude du projet avec variateur de vitesse

Afin de proposer au client un autre choix, une étude de solution départ-moteur électronique sera réalisée.

Q21 - À l'aide du logiciel WINRELAIS, **sélectionner** le fichier « Raccordement\_ATV320 » et **compléter** le schéma en raccordant les éléments entre eux. **Enregistrer** ce fichier sous « 'Raccordement\_ATV320\_NOM\_PRENOM » sur le bureau du PC.

Q22 - **Compléter** les paramètres de configuration du variateur de vitesse à l'aide du (**DTR4**) et de la plaque signalétique du moteur ci-dessus.

Code	bFr :	nPr :	unS :	nCr :	FrS :	nSP :	itH :
Réglage client/usine							

Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1

Dossier sujet

Durée : 03h00

Coeff : 3

Page 8 / 10

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

**Partie B : préparation à la réalisation de l'installation.**

**B1 - Liste des appareillages du circuit de puissance**

Dans un premier temps, la **solution type "3 produits"** sera retenue.

Q23 - À l'aide des documents constructeurs, **compléter** la liste du tableau ci-dessous. On note que le courant absorbé par le moteur  $I_a = 0,65 \text{ A}$ .

Appareillage	Référence Voir (DTR 6 à DTR9)	Quantité (Voir DTR1)
<b>Sectionneur porte fusibles</b> 		
<b>Fusibles</b> 		
<b>Contacteur</b> 		
<b>Relais thermique</b> 		

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

## B2 – Organisation du chantier

Q24 - **Compléter** le tableau suivant afin de remettre les étapes d'exécution des tâches dans l'ordre chronologique.

Étapes	N°
<b>Mettre</b> en forme et <b>Placer</b> les supports, les conduits et les canalisations.	
<b>Raccorder</b> électriquement les différents matériels (courants forts et faibles).	
<b>Repérer</b> les éléments, les conducteurs.	
<b>Configurer</b> les matériels.	
<b>Vérifier</b> la conformité du matériel en rapport à la nomenclature.	
<b>Contrôler</b> les grandeurs caractéristiques de l'installation ou du système (Tension, Courant, Puissances, Vitesse..... )	
<b>Effectuer</b> les essais.	
<b>Organiser</b> son poste de travail	1
<b>Positionner</b> et <b>Fixer</b> les éléments constitutifs de l'équipement.	
<b>Réaliser</b> les opérations mécaniques	