

SESSION 2013

AGRÉGATION
CONCOURS EXTERNE

Section : SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGÉNIEUR
Option : SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGÉNIEUR
ET INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE

MODÉLISATION D'UN SYSTÈME, D'UN PROCÉDÉ
OU D'UNE ORGANISATION

Durée : 6 heures

Calculatrice électronique de poche – y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il (elle) le signale très lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d'anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la rédaction d'un projet ou d'une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l'identifier.

Tournez la page S.V.P.

A. Mise en situation

A1. Traçabilité et gestion d'inventaire en temps réel

 


Figure A1 – Suivi logistique en temps réel


La traçabilité est définie comme "l'aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'une entité au moyen d'identifications enregistrées". On peut distinguer deux grands types de traçabilités :

- la traçabilité logistique (Tracking), qui correspond à un suivi quantitatif et permet de localiser les produits, d'en déterminer les destinations et les origines ;
- la traçabilité produit (Tracing), qui permet de reconstituer qualitativement le parcours des produits. On l'utilise pour rechercher les causes d'un problème qualité, en amont, si l'incident s'est produit chez un fournisseur ; ou en aval, si l'incident s'est produit pendant le transport.

Le support de cette étude permet de réaliser un inventaire dynamique en temps réel entre un site industriel et des clients situés dans un rayon d'une centaine de kilomètres. Il consiste en un système RFID (Radio Frequency Identification) couplé au GPS (Global Positioning System) et est constitué par :

- 1 **Un équipement RFID fixe** situé sur le site industriel, dont les principales fonctions sont :
 - d'assurer le suivi de l'ensemble des mouvements de contenants ;
 - de permettre de connaître en temps réel l'ensemble des encours du site ;
 - de repérer les écarts d'inventaires ;
 - de fournir différents éléments de gestion (client, productivité...).
- 2 Une **étiquette RFID active** fixée sur chaque contenant qui permet :
 - d'associer le numéro de chaque contenant à un numéro d'étiquette ;
 - d'assurer le suivi de la maintenance réglementaire du contenant ;
 - de mesurer les mouvements du contenant à l'aide d'un accéléromètre.
- 3 Un **lecteur RFID portable** dans chaque camion qui permet de :
 - géo-localiser les mouvements ;
 - transférer les mouvements à l'équipement RFID fixe ;
 - dématérialiser les titres de transport (bon de dépôt, reprise...).
- 4 Une **application logicielle** installée sur le site industriel qui permet :
 - de gérer différentes bases de données ;
 - d'assurer la mise à jour quotidienne de l'inventaire.

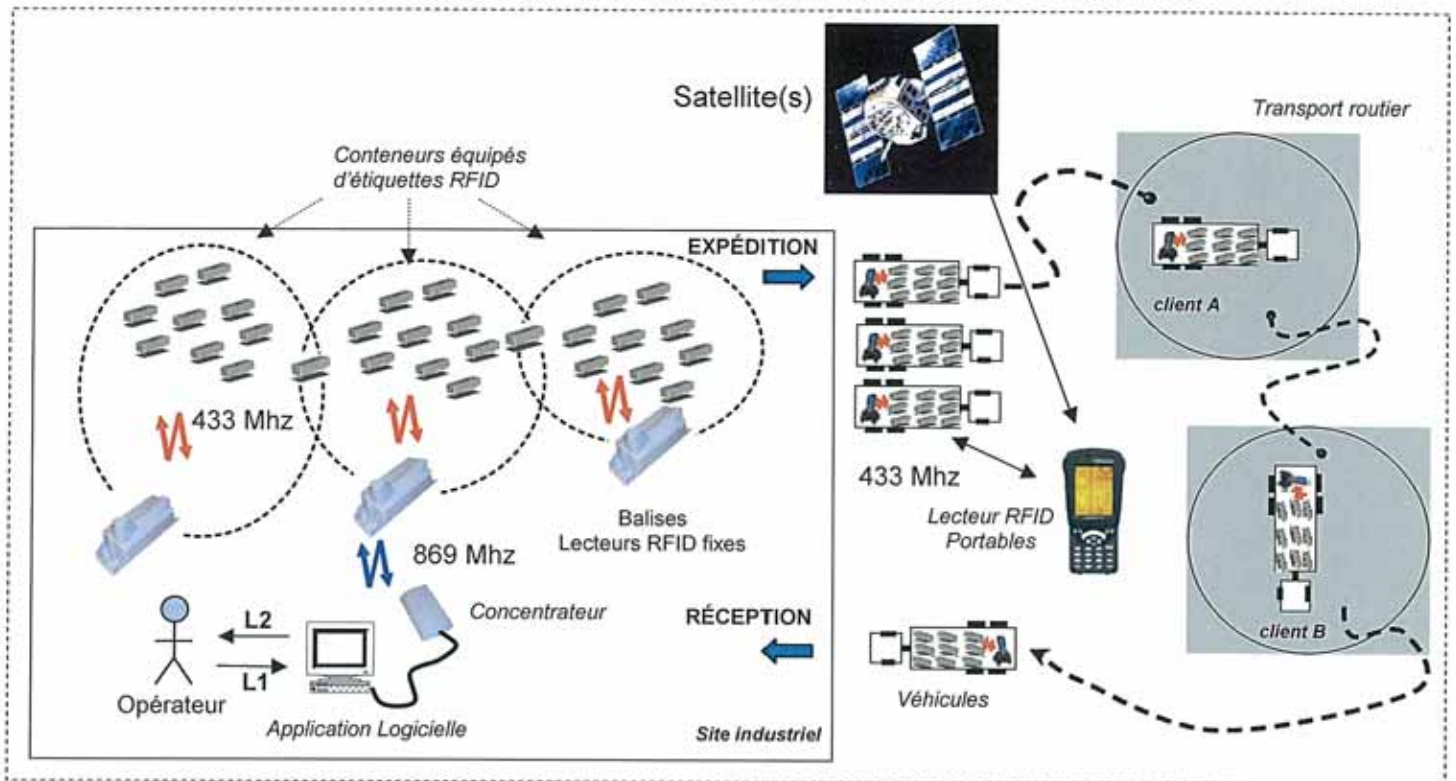La traçabilité des contenants est assurée quotidiennement par une synchronisation automatique des flux physiques et des flux de données sans nécessiter l'arrêt physique des mouvements.



A2. L'ÉTIQUETTE RFID ACTIVE ÉQUIPANT CHAQUE CONTENEUR

Chaque conteneur est équipé d'une étiquette RFID active permettant son identification et son suivi. Au cours de cette étude, on s'intéressera plus particulièrement à l'étude de l'étiquette RFID active positionnée sur chaque conteneur. L'étiquette se présente sous forme d'un boîtier cylindrique de diamètre 52mm, de hauteur 26 mm et de masse 75g.



Figure A3 – Vues externe et interne d'une étiquette RFID active

Les communications entre les équipements RFID fixes et les étiquettes, ainsi que les communications entre les lecteurs portables et les étiquettes sont réalisées à la fréquence de 433,92 MHz. Les données entre les équipements fixes et le concentrateur sont transmises à la fréquence de 869 MHz.

Le synoptique de l'étiquette RFID active est représenté à la figure A4. Elle est alimentée par une pile au lithium de 3,6V. L'étiquette est composée d'un bloc émetteur et d'un bloc récepteur, elle fonctionne en mode semi-duplex.

Un commutateur électronique permet d'utiliser l'antenne en émission ou en réception. Un microcontrôleur assure la gestion de l'ensemble et la réalisation des différentes fonctions de l'étiquette.

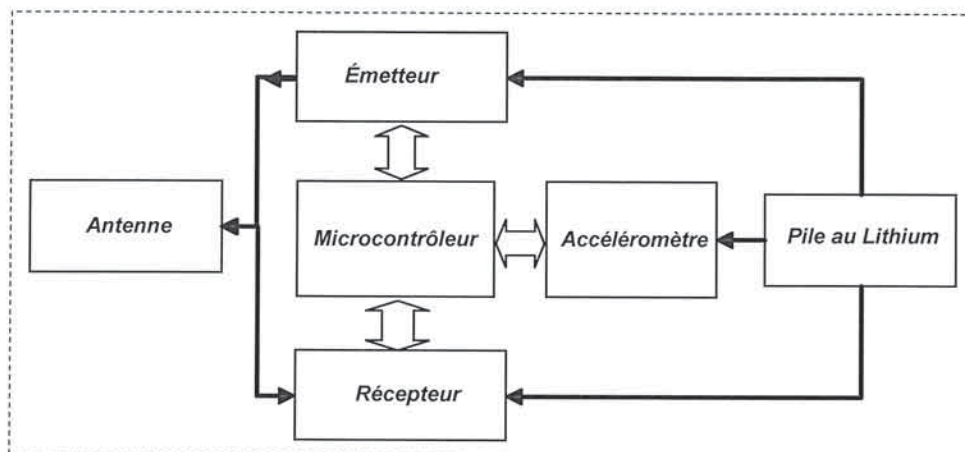


Figure A4 – Synoptique de l'étiquette RFID active

La fréquence d'utilisation est de 433,92 MHz. Une modulation FSK binaire est mise en œuvre, en émission, comme en réception. Le débit binaire est de 2400 bauds et l'excursion de fréquence est de 15 kHz.

L'étude que nous allons réaliser va nous amener à analyser le fonctionnement de certaines parties de l'étiquette RFID active. Ce sujet est constitué de trois parties totalement indépendantes, qui peuvent être traitées dans un ordre quelconque :

- **Partie B1 : Étude d'une transmission numérique de type FSK**
- **Partie B2 : Étude de la partie émission de l'étiquette RFID active**
- **Partie B3 : Étude de la partie réception de l'étiquette RFID active**

Le schéma fonctionnel détaillé, la structure interne partielle de l'étiquette active et les documentations constructeurs des différents composants utilisés au cours de cette étude, sont fournis dans le dossier technique.

B. Questionnement

B1. Étude d'une transmission numérique de type FSK

L'étiquette RFID active, support de ce sujet, est réalisée autour d'une structure d'émission-réception basée sur une transmission numérique de type FSK (Frequence Shift Keying). Avant d'aborder l'étude structurelle partielle de cette étiquette, nous nous proposons de caractériser une transmission numérique de type FSK, à partir de la génération d'une suite aléatoire de données numériques. L'étude se limitera à l'analyse d'une transmission numérique unidirectionnelle et asynchrone. La figure B1 représente les différentes fonctions mises en œuvre pour réaliser cette transmission.

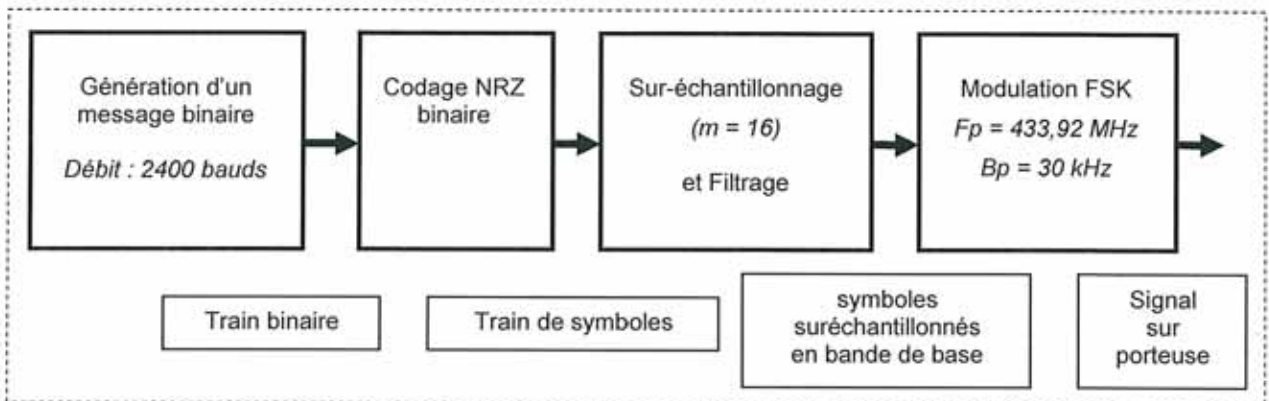


Figure B1 – Chaîne de transmission numérique étudiée

1. Génération du signal numérique

Les signaux numériques sont qualifiés de binaires lorsqu'ils prennent seulement deux valeurs booléennes (vrai ou faux, ou bien 0 ou 1). Mais ces valeurs n'ont pas de réalité physique. Elles sont sans dimension et l'état booléen n'existe qu'aux instants d'échantillonnage synchrones des fronts montants ou descendants d'un signal d'horloge. En dehors de ces instants, le signal numérique n'existe pas. Soit $e(t)$, un signal numérique :

$$e(t) = \sum_k \alpha(k) \delta(t - kT_e)$$

avec :

- $\alpha(k)$, valeur de la variable numérique à l'instant kT_e
- $\sum_k \delta(t - kT_e)$, peigne de Dirac qui modélise le signal d'horloge à l'émission

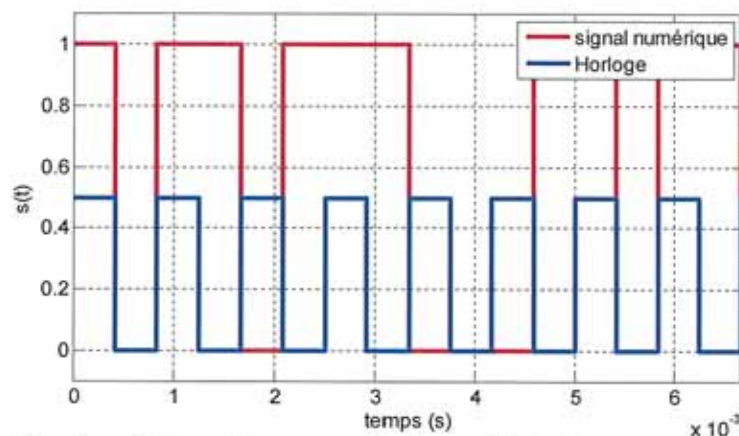


Figure B2 – Signal numérique obtenu par simulation (durée d'observation : $Tf = 6,66$ ms)

- Q1. Sachant que le train binaire est g n r  avec un d bit D_B de 2400 bauds, indiquer   partir du r sultat de simulation repr sent e sur la figure B2, la valeur de la fr quence d'horloge permettant de respecter le d bit D_B impos . Montrer que la valeur de D_B est respect e.

Le signal num rique est un signal al atoire dont les caract ristiques statistiques se d finissent   partir des densit s de probabilit s. Soient $P(x_0)$, la densit  de probabilit  de trouver l' tat x_0 dans le signal num rique et $P(x_1)$, la densit  de probabilit  de trouver l' tat x_1 . Les densit s de probabilit  $P(x_0)$ et $P(x_1)$ sont repr sent es   la figure B3 avec :

$$P(x_0 = 0) = P(x_1 = 1) = \frac{1}{2}$$

 


Figure B3 – densit s de probabilit  $P(x_0)$ et $P(x_1)$

- Q2. Repr senter la fonction de r partition $F(x)$ du signal num rique sur le document r ponse DR1.

2. Codage du signal num rique

Les caract ristiques statistiques du signal num rique souhait  sont obtenues   partir du mod le de simulation repr sent    la figure B4.

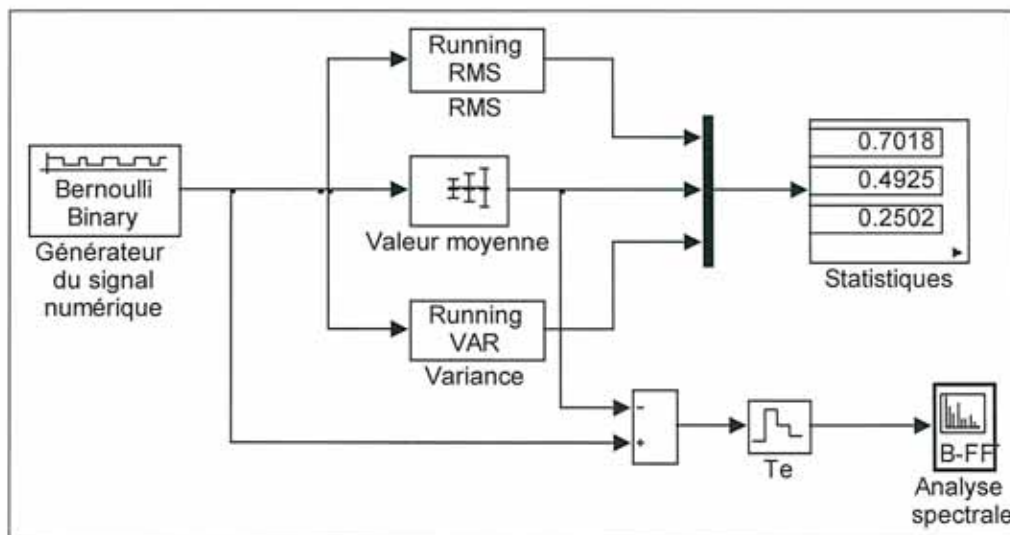


Figure B4 – caract ristiques statistiques du signal num rique cod  NRZ unipolaire

Les densit s de probabilit s $P(x_0)$ et $P(x_1)$ sont consid r es identiques :

$$P(x_0 = 0) = P(x_1 = 1) = \frac{1}{2}$$

- Q3. À partir du modèle de simulation fourni à la figure B4, retrouver la valeur moyenne $\mu(x) = E[x]$, la variance $\sigma_x^2 = E[(x - \mu_x)^2]$ et la valeur quadratique moyenne $E[x^2]$ du signal numérique codé NRZ unipolaire.

Le signal numérique est un signal aléatoire. Son analyse spectrale est réalisée à partir de la transformée de Fourier de sa fonction d'auto corrélation :

$$\mathfrak{R}(\tau) = \mu_x^2 + \sigma_x^2 \left(1 - \frac{|\tau|}{T_e}\right)$$

- Q4. Représenter $\mathfrak{R}(\tau) = \mu_x^2 + \sigma_x^2 \left(1 - \frac{|\tau|}{T_e}\right)$ sur le document réponse DR1.
- Q5. Exprimer et représenter la densité spectrale de puissance du signal numérique codé NRZ unipolaire sur le document réponse DR1.
- Q6. Préciser le principal inconvénient apporté par le codage NRZ unipolaire.

Nous proposons de corriger cet inconvénient par l'utilisation d'un codage NRZ bipolaire. Les densités de probabilités $P(x_0)$ et $P(x_1)$ sont toujours considérées identiques :

$$P(x_0 = -1) = P(x_1 = 1) = \frac{1}{2}$$

- Q7. Dans ces conditions, calculer la valeur moyenne $\mu(x) = E[x]$, la variance $\sigma_x^2 = E[(x - \mu_x)^2]$ et la valeur quadratique moyenne $E[x^2]$ du signal numérique codé NRZ bipolaire.
- Q8. Montrer que la densité spectrale de puissance d'un signal numérique codé NRZ bipolaire s'exprime par :

$$\phi_x(f) = \sigma_x^2 T_e \frac{\sin^2(\pi f T_e)}{(\pi f T_e)^2}$$

3. Filtrage de la transmission

La bande passante du canal de transmission n'est pas infinie et le signal numérique codé NRZ bipolaire présente des fronts raides. Le canal de transmission peut se modéliser à partir d'un filtre passe-bas et d'un bruit additif. Ces phénomènes limitent les performances de la démodulation à la réception.

Le signal reçu peut s'exprimer de la manière suivante :

$$y(kT_e) = \sum_n a_n r(k-n)T_e + \text{bruit}$$

avec :

- a_k , signal numérique
- $a_k r(0)$, partie utile à détecter à l'instant $t = kT_e$

Après développement, on obtient :

$$y(kT_e) = a_k r(0) + \sum_{n \neq k} a_n r[(k-n)T_e] + b_k$$

avec :

- b_k , bruit échantillonné
- $\sum_{n \neq k} a_n r[(k-n)T_e]$, interférence entre symboles (IES)

Il reste des termes qui limitent les performances de la détection. Il est donc nécessaire de filtrer le signal à transmettre, de manière à éliminer l'interférence aux instants d'échantillonnage $t = kT_e$.

Q9. Montrer, en calculant sa réponse impulsionnelle $R(t)$, que le filtre de Nyquist dont le spectre est représenté à la figure B5 permet d'éliminer l'IES. On rappelle la fonction de transfert de ce type de filtre où Π est la fonction porte unitaire :

$$R(f) = R(0)\Pi(f)$$

 


Figure B5 – Filtre de Nyquist

Q10. Expliquer pourquoi la réalisation du filtre numérique nécessite une structure à réponse impulsionnelle finie (FIR). Comment peut-on synthétiser en pratique le filtre dont la réponse fréquentielle est représentée à la figure B5 ?

Le filtre de Nyquist n'est pas physiquement réalisable car sa réponse impulsionnelle $R(t)$ est infinie. Nous allons chercher un filtre idéal dont la réponse impulsionnelle est nulle pour les instants $\pm Te$. Il doit être causal et présenter un temps de propagation de groupe constant. Un filtre en « cosinus surélevé » avec un facteur de retombée α est proposé :

$$H(f) = \begin{cases} T_e & \text{si } |f| \leq \frac{1}{2T_e}(1-\alpha) \\ \frac{T_e}{2} \left[1 + \sin \frac{\pi T_e}{\alpha} \left(\frac{1}{2T_e} - |f| \right) \right] & \text{si } \frac{1}{2T_e}(1-\alpha) < |f| < \frac{1}{2T_e}(1+\alpha) \\ \text{sinon } 0 & \end{cases}$$

Q11. Représenter le spectre de la réponse impulsionnelle de ce filtre sur le document réponse DR2 pour $\alpha=0,5$.

- Q12. On donne $h_\alpha(t)$ la réponse impulsionnelle de ce filtre en fonction du facteur de retombée α .
Représenter $h_\alpha(t)$ pour $\alpha=0,5$ sur le document réponse DR2.

$$h_\alpha(t) = \frac{\sin\left(\pi \frac{t}{T_e}\right)}{\pi \frac{t}{T_e}} \left[\frac{\cos\left(\pi \frac{\alpha t}{T_e}\right)}{1 - \left(2\pi \frac{\alpha t}{T_e}\right)^2} \right]$$

- Q13. Expliquer pourquoi la réalisation de ce filtre nécessite le sur-échantillonnage du signal.

La succession de trois échantillons à l'entrée du filtre est simulée et représentée sur la figure B6. La 4^{ème} courbe représente l'effet de chacun des échantillons à la sortie du filtre.

 


Figure B6 – simulation du phénomène d'empîement.

- Q14. Calculer le temps de propagation de groupe de ce filtre et expliquer en quoi ce filtre répond bien au cahier des charges.

4. Modulation FSK

Pour transmettre le signal numérique, il est indispensable de passer par un canal de transmission. Dans le domaine de notre application, la puce RFID communique à l'aide d'un signal sinusoïdal porteur de fréquence $F_p = 433,92$ MHz et d'amplitude A_p , généré par un oscillateur et relié à une antenne par l'intermédiaire d'un amplificateur de puissance haute fréquence.

Le message numérique est transmis en faisant varier la fréquence du signal porteur (modulation FSK) par l'intermédiaire d'un VCO. Le signal porteur non modulé s'exprime par :

$$s_0(t) = A_p \cos(2\pi F_p t).$$

On suppose dans un premier temps que le signal modulant est un signal sinusoïdal d'amplitude A_m et de fréquence F_m :

$$s_m(t) = A_m \cos(2\pi F_m t).$$

Q15. Montrer que le signal porteur modulé en fréquence s'écrit : $s(t) = A_p \cos[(2\pi F_p t) + \Phi(t)]$.

Avec : $\Phi(t) = \beta \sin(2\pi F_m t)$. $\beta = \frac{\Delta F_{\max}}{F_m}$ étant le taux de modulation et $\Delta F_{\max} = K_b A_m$,

l'excursion en fréquence avec K_b étant le gain du VCO.

Q16. Pour un taux de modulation $\beta = 2,4$, représenter le spectre du signal modulé à l'aide des courbes de Bessel qui sont représentées à la figure B7 avec $F_p = 100\text{Khz}$ et $F_m = 1\text{KHZ}$

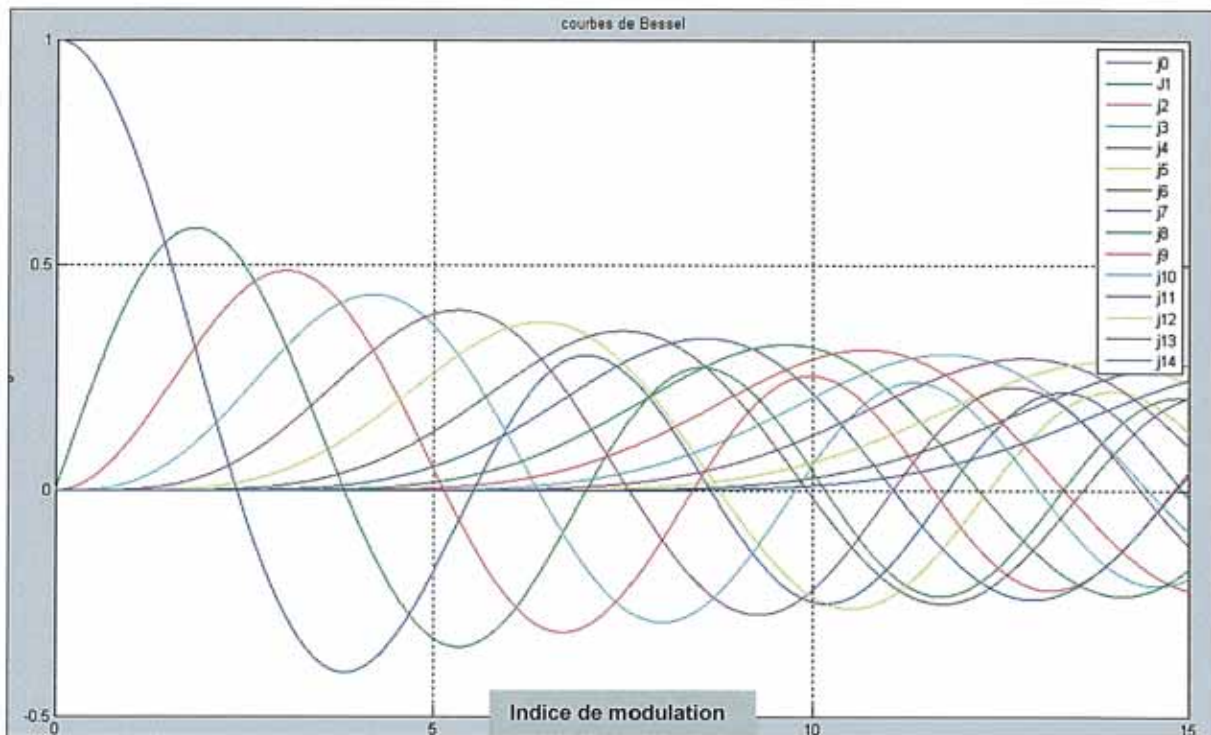


Figure B7 – Courbes de Bessel en fonction du taux de modulation

Dans notre application, c'est le signal numérique qui module le signal porteur. L'excursion en fréquence est $\Delta F_{\max} = \pm 15\text{Khz}$, autour de la fréquence F_p , pour un débit binaire $D_B = 2400$ bauds.

Q17. Calculer le taux de modulation β .

5. Adaptation d'impédance au niveau de l'antenne

La puissance transmise à l'antenne sera maximale lorsque la puissance réfléchiée par la charge (antenne) sera nulle. Pour adapter l'antenne au module d'émission, il faut insérer un filtre non dissipatif, comme celui qui est représenté à la figure B8. On supposera que l'impédance de l'antenne est égale à 50Ω .

 


Figure B8 – Filtre d'adaptation

Pour une pulsation donnée ω_p , le passage d'un dipôle de structure série à un dipôle de structure parallèle s'exprime à l'aide de formules de transformation. La figure B9 illustre cette transformation.

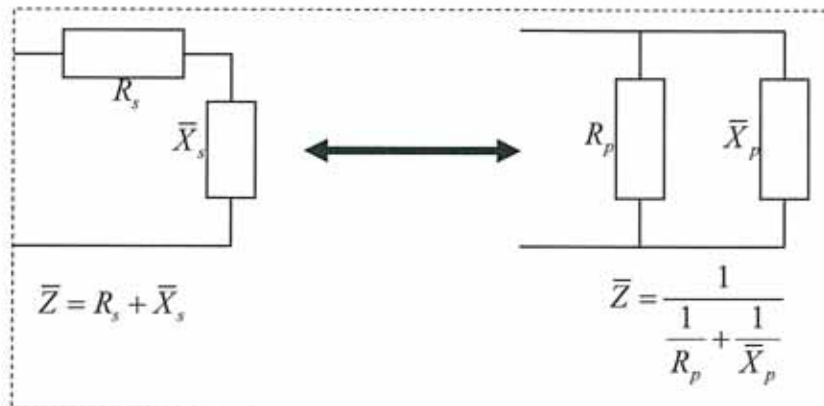


Figure B9 – Transformation de dipôle (\bar{X}_s et \bar{X}_p sont des réactances pures)

Q18. Exprimer R_s et \bar{X}_s en fonction de R_p, \bar{X}_p et du facteur de qualité du dipôle $Q_p = \frac{R_p}{\bar{X}_p}$.

À la fréquence $F_p = 433,92\text{Mhz}$, l'impédance de sortie du module de puissance est :

$$\bar{Z}_g = 15\Omega + j80\Omega.$$

Q19. En transformant l'impédance de la charge sous forme série, indiquer les conditions d'adaptation.

Q20. Calculer les valeurs des éléments de la cellule d'adaptation et vérifier la cohérence avec celles de la figure B8 et montrer que l'adaptation d'impédance est obtenue pour $\omega_p = 2\pi F_p$.

B2. Étude de la partie émission de l'étiquette RFID active

1. Étude structurelle autour de l'émetteur intégré TH72011

On s'intéresse dans cette partie à la mise en œuvre du composant TH72011, participant à la réalisation du bloc d'émission du tag RFID décrit dans le dossier de présentation. La documentation du TH72011 est partiellement fournie dans le dossier technique. Sa structure interne est présentée figure B10.

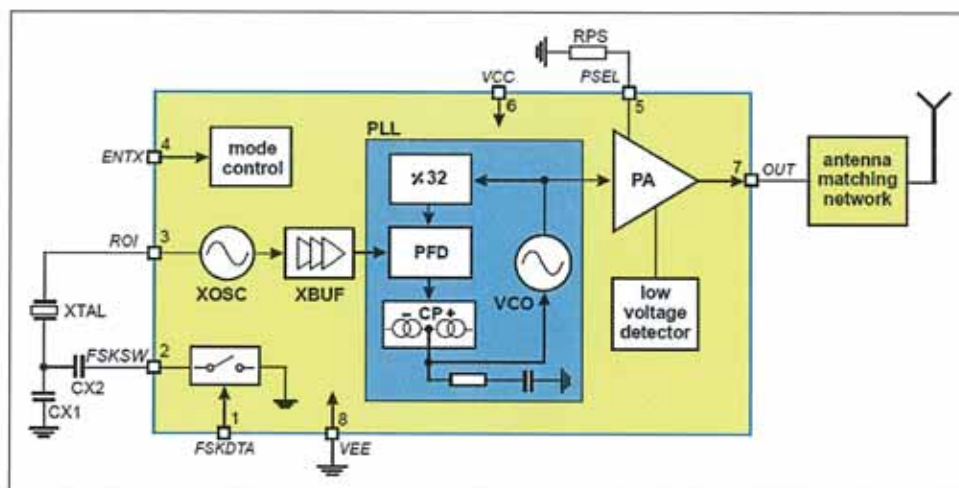


Figure B10 - Structure interne du TH72011KDC

Le schéma structurel partiel du tag RFID étudié ici est fourni dans le dossier technique figure C2.

- Q21. Quels sont les rôles du condensateur CX4 et de la résistance RX4 ?
- Q22. Justifier la présence de la bobine LX2 au regard des spécificités de l'étage amplificateur de sortie du TH72011.
- Q23. Quel niveau doit-on appliquer sur l'entrée ENTX pour valider le fonctionnement du circuit ?
- Q24. Quelle tension continue permet de fixer la puissance du signal de sortie OUT ? Calculer sa valeur numérique minimale permettant l'émission d'une puissance de -12dBm.

La fréquence du signal émis par la boucle à verrouillage de phase interne au TH72011 est fixée par le quartz YX1. L'oscillateur de référence de type Colpitts réalisé autour de ce quartz permet la mise en œuvre de la modulation FSK.

- Q25. Le principe de modulation utilisé est la variation légère de la fréquence d'oscillation Fxtal du quartz de référence dans la boucle à verrouillage de phase. Pourquoi ne peut-on pas utiliser un oscillateur contrôlé en tension seul (sans quartz) ?
- Q26. Justifier la fréquence du quartz HC49UP.

La diode Varicap DX1 permet de faire varier de la fréquence Fxtal du quartz. La documentation de la diode BBY58-02W est fournie dans le dossier technique.

- Q27. Détailler le principe de fonctionnement d'une diode Varicap.
- Q28. Quel est le rôle de la résistance RX3 ? Quelle est la polarisation de la diode DX1 ? Quelle tension VT doit-on appliquer pour obtenir une capacité de jonction (CT), notée CDX1 équivalente de 10pF ?

2. Étude de l'oscillateur à quartz

On peut modéliser le quartz HC49UP sous la forme du schéma équivalent représenté à la figure B11.

 


Figure B11 - Schéma équivalent du quartz

- Q29. Que représentent physiquement le condensateur C0 et la résistance R1 ?
- Q30. Déterminer l'expression de l'impédance du quartz. Que devient cette expression si on néglige les pertes ?
On négligera les pertes dans toute la suite de l'étude de l'oscillateur à quartz.
- Q31. Donner l'expression de la fréquence de résonance série. Calculer sa valeur numérique.
- Q32. Donner l'expression de la fréquence de résonance parallèle. Calculer sa valeur numérique.
- Q33. Sur le document réponse DR3, représenter les variations de la réactance du quartz en fonction de la fréquence, en faisant apparaître les fréquences caractéristiques déterminées dans les questions précédentes. Dans quelles conditions le quartz a-t-il un comportement inductif ?
- Q34. Dans la documentation du quartz HC49UP est indiquée une valeur de capacité pour le condensateur de charge CL. Quelle relation lie l'impédance du quartz à la capacité de charge CL à la fréquence des oscillations Fxtal ?

L'oscillateur Colpitts de la structure du tag RFID est partiellement intégré au circuit et il comprend de plus le quartz YX1 et la diode Varicap DX1. La figure B12 représente la structure de l'oscillateur Colpitts partiellement intégré au circuit.

 


Figure B12 - Oscillateur Colpitts partiel

- Q35. Représenter le schéma complet de l'oscillateur Colpitts et modéliser le par un schéma équivalent comportant un bloc amplificateur et un bloc de réaction constitué d'une cellule en π .
- Q36. Calculer la fonction de transfert du bloc de réaction en fonction des réactances du quartz, de la diode Varicap et des condensateurs C_{colp} de 36pF intégrés au circuit TH72011. Quelle est la condition sur la fonction de transfert du bloc de réaction pour que le montage soit oscillant ?
- Q37. En déduire la relation liant la réactance du quartz avec la capacité du condensateur CDX1 de la diode DX1 et la capacité des condensateurs Ccolp.
- Q38. Déterminer la fréquence F_{xtal} des oscillations pour un condensateur de charge $CL=10pF$.

3. Modulation FSK

La modulation FSK utilisée en émission impose une fréquence de porteuse de 433,92 MHz et une déviation de fréquence de 15 kHz. Le débit binaire est de 2400 bauds.

- Q39. Représenter, sur le document DR3, les variations de la fréquence instantanée notée F_{inst} du signal émis en fonction du temps pour l'émission du mot binaire 01010101. Préciser la valeur de T_{bit} , durée d'un bit.
- Q40. Déterminer la plage de variation de la fréquence des oscillations du quartz F_{xtal} .
- Q41. En déduire la plage de variation de la capacité du condensateur CL et donc celle du condensateur CDX1.
- Q42. Représenter, sur le document DR3, les variations de la tension VT aux bornes de la varicap en fonction du temps permettant l'émission du mot binaire 01010101.

4. Adaptation de sortie

La sortie OUT du circuit TH72011 peut être connectée à une antenne ou à une impédance de charge de 50Ω . Un circuit d'adaptation d'impédances est nécessaire entre la sortie OUT et la charge. Le circuit d'adaptation proposé dans le schéma structurel étudié ici est constitué des composants CX1, CX2, CX3 et LX1. Pour réaliser une adaptation à 50Ω , à la fréquence de 433,92 MHz, l'admittance vue par la sortie OUT doit avoir pour valeur : $Y = 4,296 \cdot 10^{-3} + 1,85 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1}$.

- Q43. Justifier l'utilisation d'une structure d'adaptation d'impédances.
- Q44. Donner la relation d'adaptation d'impédances en sortie OUT. Quelle est l'admittance de sortie du circuit TH72011 ?
- Q45. Calculer les valeurs des éléments LX1 et CX1 du circuit d'adaptation en utilisant l'abaque de Smith fourni dans le document réponse DR4.

5. Amplificateur à transistor

Le signal de sortie OUT modulé est ensuite amplifié par le montage utilisant le transistor BGR420.

- Q46. En mode émission, on souhaite polariser la diode DT2 en direct. En mode réception, elle sera bloquée. Quels sont les éléments qui permettent de polariser la diode DT2 ?
- Q47. Quels sont les composants qui constituent le circuit de polarisation du transistor BGR420 ? Quels sont leurs rôles ?

Les caractéristiques électriques du transistor BGR420 pour un point de polarisation donné sont consignées dans le tableau fourni à la figure B13. L'impédance de référence est $Z_0 = 50\Omega$.

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Insertion power gain	S_{21}		26.0 15.5		dB	$f = 0.4 \text{ GHz}$ $f = 1.8 \text{ GHz}$
Reverse isolation	S_{12}		-32.5 -23.4		dB	$f = 0.4 \text{ GHz}$ $f = 1.8 \text{ GHz}$
Noise figure, $Z_S = Z_{Sopt}$	NF		1.5 1.7		dB	$f = 0.4 \text{ GHz}$ $f = 1.8 \text{ GHz}$
Third order intercept point at the output ¹⁾	OIP_3		21 23		dBm	$f = 0.4 \text{ GHz}$ $f = 1.8 \text{ GHz}$
1 dB compression point at the output	OP_{-1dB}		5.5 7.4		dBm	$f = 0.4 \text{ GHz}$ $f = 1.8 \text{ GHz}$
Return loss input	S_{11}		-7.3 -11		dB	$f = 0.4 \text{ GHz}$ $f = 1.8 \text{ GHz}$
Return loss output	S_{22}		-2.5 -9.5		dB	$f = 0.4 \text{ GHz}$ $f = 1.8 \text{ GHz}$

1) OIP_3 value depends on termination of all intermodulation frequency components. Termination used for this measurement is 50Ω from 0.1 MHz to 6 GHz.

Figure B13 – Caractéristiques électriques du transistor BGR420

- Q48. Que représentent chacun des quatre paramètres S ? Donner leur définition. Quel appareil de mesure permet de relever des paramètres S d'un composant ?
- Q49. En supposant que le signal modulé OUT fourni par le circuit TH72011 par l'intermédiaire de la cellule d'adaptation a une puissance de -20 dBm et que les pertes d'insertion de la diode DT2 lorsqu'elle est passante sont de -0.08 dB, calculer la puissance réfléchie à l'entrée du transistor en W et en dBm.
- Q50. En déduire la puissance transmise à l'entrée du transistor BGR420. Conclure.
- Q51. La valeur numérique fournie pour le point de compression à 1dB est donnée en sortie. Que représente le point de compression ? Pour quelle puissance d'entrée obtient-on le point de compression ?
- Q52. Représenter l'allure du module du paramètre S_{21} exprimé en dB en fonction de la puissance d'entrée en faisant apparaître les valeurs numériques importantes.
- Q53. Quelle structure constituent les composants CT2, CT3, CT4, CT6 et LT1 ? Justifier la fonction de ce circuit au sein de la structure étudiée.

B3. Étude de la partie réception de l'étiquette RFID active

On s'intéresse ici, dans un premier temps, à l'étude du switch RF (commutateur électronique) permettant la commutation des modes émission et réception et ensuite, dans un second temps, au fonctionnement du récepteur. Le récepteur est constitué d'un filtre, d'un préamplificateur faible bruit et d'un démodulateur de type IQ à fréquence intermédiaire nulle.

1. Étude du switch RF

Le switch RF est constitué des diodes DS1 et DT3 et de la cellule en π (LS1, CS1 et CS2). Les diodes sont des diodes PIN BAR65-02V. Leur documentation est fournie dans le dossier technique.

- Q54. Quelles sont les domaines d'applications privilégiés des diodes PIN ?
- Q55. Comment contrôle-t-on la polarisation d'une diode PIN ? Quels éléments permettent la polarisation des diodes DT3 et DS1 ?
- Q56. Les diodes PIN sont caractérisées par les paramètres électriques C_T , R_p et r_f . Quelle est la signification physique de ces paramètres ? Donner les schémas équivalents de la diode BAR65-02V dans le cas d'une polarisation en direct, puis dans le cas d'une polarisation en inverse.

Une structure classique utilisée pour réaliser un "switch" RF à diodes PIN est présentée figure B14.

 


Figure B14 – Exemple de structure d'un "switch" RF à diode PIN

Une ligne de transmission de longueur $\lambda/4$ est placée entre l'antenne et la diode D2.

- Q57. Que représente λ ? De quelles grandeurs dépend λ dans une ligne de transmission ?
- Q58. Donner la signification physique de l'impédance caractéristique Z_c d'une ligne de transmission.
- Q59. Donner le schéma équivalent d'un tronçon de ligne de transmission sans perte de longueur dx . On notera respectivement L et C , l'inductance et la capacité linéiques de la ligne. On supposera dx très faible devant la longueur d'onde.
- Q60. On peut caractériser la propagation de la tension et du courant sur la ligne de transmission alimentée en régime sinusoïdal par l'équation des télégraphistes. À partir du schéma équivalent précédent d'un tronçon de ligne de longueur dx , montrer que :

$$\frac{d^2V}{dx^2} - LC\omega^2V = 0$$

- Q61. Résoudre l'équation des télégraphistes et exprimer $V(x)$ et $I(x)$ sous forme d'une somme d'une onde progressive directe et d'une onde progressive inverse. On notera :

$$\beta = LC\omega^2 = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- Q62. En déduire les expressions de l'impédance caractéristique et de la vitesse de propagation sur la ligne en fonction de L et de C .

- Q63. Montrer que l'impédance en un point x de la ligne peut s'exprimer sous la forme :

$$Z(x) = Z_c \frac{Z - jZ_c \tan(\beta x)}{Z_c - jZ \tan(\beta x)} \quad (\text{avec } Z \text{ impédance en bout de ligne})$$

- Q64. Déterminer l'expression de l'impédance en entrée d'une ligne de longueur $\lambda/4$ en fonction de Z et de Z_c .
- Q65. Quelle fonction réalise une ligne $\lambda/4$? Démontrer cette propriété en utilisant l'abaque de Smith fourni dans le dossier technique.

Dans un premier mode de fonctionnement du switch RF, les deux diodes D1 et D2 sont polarisées simultanément en direct.

- Q66. Quelle est l'impédance vue par l'antenne du côté "récepteur", lorsque les diodes sont polarisées en direct ?
- Q67. Dans quel mode (émission ou réception) fonctionne alors le switch ?
- Q68. Dans l'autre mode, les deux diodes sont simultanément non polarisées ou polarisées en inverse. Expliquer le fonctionnement du switch.

On considère une ligne de longueur $\lambda/4$ réalisée en technologie micro ruban, la ligne est caractérisée par sa permittivité effective $\epsilon_{eff}=3,5$.

- Q69. Quelle est la différence entre la permittivité effective de la ligne et la permittivité diélectrique du substrat ? De quels paramètres dépend ϵ_{eff} ?
- Q70. Quelle est la longueur de la ligne $\lambda/4$ à la fréquence de 433,92MHz ? Conclure sur le choix fait pour le récepteur d'une cellule en π à composants localisés (LS1, CS1 et CS2).

On souhaite déterminer la valeur des composants de la cellule en π équivalente à la ligne $\lambda/4$ d'impédance caractéristique 50Ω .

- Q71. Déterminer les expressions de LS1 et CS1 en fonction de Z_c et de la fréquence de fonctionnement du switch.
- Q72. Calculer les valeurs numériques des composants de la cellule en π .

2. Caractéristiques du filtre à ondes de surface

Le filtre EPCOS B3740 est un filtre à ondes de surface (Surface Acoustic Waves). Le filtre est composé d'électrodes déposées sur un substrat piézoélectrique.

- Q73. Quel est le rôle du filtre à ondes de surface EPCOS B3740 ? Quelles doivent être sa fréquence centrale et sa bande passante au regard du descriptif technique du tag RFID ?
- Q74. Quelle est la bande de fréquences d'utilisation des filtres à ondes de surface ?

La structure d'un filtre est présentée figure B15. Les électrodes métalliques sont en forme de peigne aux doigts entrelacés (interdigités) dont l'écartement est de l'ordre de λ . Le filtre a donc une longueur totale de l'ordre d'une dizaine de λ .

 


Figure B15 - Filtre à ondes de surface

- Q75. Expliquer le principe de fonctionnement d'un filtre à ondes de surface.
- Q76. Sur un substrat de quartz, la vitesse de propagation des ondes de surface est égale à 3160m/s. Donner un ordre de grandeur de la longueur du filtre. Conclure sur l'intérêt d'utiliser un tel filtre dans la structure du tag RFID.
- Q77. Quels sont les facteurs qui limitent la technologie des filtres à ondes de surface aux basses fréquences ? Aux hautes fréquences ?

Les caractéristiques du filtre B3740 sont consignées dans le tableau de la figure B16.

Characteristics		min.	typ.	max.	
Reference temperature:	$T_A = -45 \dots +95^\circ \text{C}$				
Terminating source impedance:	$Z_S = 50 \Omega$ and matching network				
Terminating load impedance:	$Z_L = 50 \Omega$ and matching network				
Center frequency (center frequency between 3 dB points)	f_c	—	433,92	—	MHz
Minimum insertion attenuation including loss in matching elements ($Q_L = 47$)	α_{\min}	—	2,5	3,5	dB
Pass band (relative to α_{\min}) 433,74 ... 434,10 MHz		—	0,8	3,0	dB
Relative attenuation (relative to α_{\min})	α_{rel}				
10,00 ... 414,00 MHz		50	58	—	dB
414,00 ... 423,50 MHz		45	53	—	dB
423,50 ... 431,52 MHz		35	40	—	dB
431,52 ... 432,90 MHz		20	24	—	dB
432,90 ... 433,10 MHz		15	24	—	dB
434,92 ... 444,00 MHz		15	19	—	dB
444,00 ... 810,00 MHz		42	50	—	dB
810,00 ... 1500,00 MHz		55	65	—	dB
1500,00 ... 2500,00 MHz		50	60	—	dB
Impedance for pass band matching ¹⁾					
Input: $Z_{\text{IN}} = R_{\text{IN}} \parallel C_{\text{IN}}$		—	390 2,1	—	Ω pF
Output: $Z_{\text{OUT}} = R_{\text{OUT}} \parallel C_{\text{OUT}}$		—	390 2,1	—	Ω pF

¹⁾ Impedance for passband matching bases on an ideal, perfect matching of the SAW filter to source- and to load impedance (here 50 Ohm). After the SAW filter is removed and input impedance into the input matching / output matching network is calculated.

Figure B16 – Caractéristique filtre à ondes de surface B3740

- Q78. À partir des caractéristiques fournies dans le tableau ci-dessus, argumenter le choix de ce filtre pour le récepteur. Quelles sont les pertes d'insertion typiques dans la bande passante nécessaire pour le récepteur ?

La structure du récepteur comprend, en aval du filtre à ondes de surface, un amplificateur faible bruit (LNA) et un démodulateur de type IQ à fréquence intermédiaire nulle.

3. Conception d'un amplificateur Haute Fréquence faible bruit

À travers cette étude, nous allons réaliser un amplificateur faible bruit à gain programmable (LNA). Le cahier des charges impose un gain programmable de 0dB, -6dB, -14dB et -20 dB.

Le signal à amplifier est le signal de fréquence $F_p = 433,92$ MHz et de bande passante $B_p = \pm 15$ kHz. La sortie doit être différentielle pour être adaptée à l'étage démodulateur IQ.

L'étude de conception de l'amplificateur LNA sera réalisée à partir de transistors NMOS UHF BF908 à double grille.

Le schéma de mesure des caractéristiques statiques d'un transistor BF908 est représenté à la figure B17. La tension V_{DS} varie de 0 à 12 Volts par pas de 0,1 Volt. La tension V_{GS} varie de 0 à 0,5 Volt par pas de 0,1 Volt.

 


Figure B17 - Mesure des caractéristiques statiques du BF 908

Les résultats de mesures $I_{DS}=f(V_{DS})$, paramétrés en fonction de V_{GS} , sont représentés à la figure B18. L'abscisse est graduée en Volts et l'ordonnée est graduée en mA.

 


Figure B18 – Caractéristiques statiques du transistor BF908 $I_{DS}=f(V_{DS})$

Q79. À partir des caractéristiques statiques du transistor BF908, tracer la caractéristique $I_{DS}=f(V_{GS})$ pour une tension V_{DS} fixe et égale à 5 Volts.

Le point de fonctionnement est fixé à $I_{DS}=6,1\text{mA}$? pour $V_{DS}=5\text{Volts}$. La figure B19 montre la résistance R_1 permettant d'imposer ce point de fonctionnement.

 


Figure B19 – Polarisation du transistor BF908

Q80. Calculer la valeur de la résistance R_1 pour une tension V_{DD} fixe de 12 Volts.

La figure B20 représente le schéma équivalent du transistor pour les petites variations autour du point de fonctionnement.

 


Figure B20 – Schéma équivalent aux petits signaux

Q81. Calculer les valeurs numériques des paramètres du modèle équivalent du transistor BF908 autour du point de fonctionnement.

Dans le montage à grille commune représenté à la figure B21, R_2 représente la résistance de charge.

 


Figure B21 – Montage grille commune

Q82. À partir du schéma équivalent petits signaux, tracer le schéma du montage autour du point de polarisation et montrer que la fonction de transfert s'écrit en remarquant que R_3 est très grand devant R_2 :

$$\frac{V_s}{V_{in}} = \left[\frac{1 + G_0 R_0}{1 + \frac{R_0}{R_2}} \right]$$

Q83. Proposer une méthode permettant de programmer l'amplification de cet étage amplificateur.

Le générateur est supposé parfait (impédance interne nulle). En première approximation, on considère que les capacités des jonctions Drain/Source C_{DS} et Drain/Grille C_{GD} interviennent seulement aux hautes fréquences.

Les diagrammes de Bode du gain (figure B22) et de la phase (figure B23) ont été obtenus par simulation avec $R_{charge}=R_2=1000\Omega$ et un générateur sinusoïdal d'amplitude $V_e=10mV$ ($0dBV=20\log(1V)$ correspondant à $V_s=1\text{ Volt}$).

Sur ces diagrammes, V_e (courbe bleue) représente la tension de sortie à vide du générateur, V_{in} (courbe rouge) représente la tension de sortie en charge du générateur. dBV en ordonnées

 


Figure B22 – Diagramme de Bode du gain obtenu pour $R_2 = 1000\Omega$

 


Figure B23 – Diagramme de Bode de la phase obtenu pour $R_2 = 1000\Omega$

Q84. Justifier le gain aux fréquences basses, indiquer la valeur de la capacité $C_{eq} = C_{DS} + C_{GD}$ et calculer l'impédance d'entrée du montage.

Q85. L'amplificateur Hautes Fréquences réalisé doit être sélectif et accordé sur la fréquence $F_p=433,92$ MHz. La résistance de charge R_2 est remplacée par une inductance L_1 (Figure B24).

 


Figure B24 – Amplificateur HF différentiel

Q86. Justifier la structure du montage et la valeur des inductances L_1 et L_2

Le signal reçu est modulé en fréquence. Il doit être démodulé directement sans fréquence intermédiaire. Il est donc nécessaire de réaliser un montage multiplicateur non linéaire. Le montage est réalisé avec le transistor NMOS BF908.

Q87. Comment choisir le point de polarisation transistor NMOS BF908 pour réaliser cette fonction ?

La fonction "produit" est testée sur le montage proposé à la figure B25. Les résultats de simulation sont fournis à la figure B26.

 


Figure B25 – Montage de test pour réaliser la fonction "produit"

 


Figure B26 – Résultats de simulation de la fonction "produit" représentée à la figure B25

- Q88. Le fonctionnement du montage est-il satisfaisant ?
- Q89. Quelles seront les difficultés rencontrées dans le cadre de sa mise en œuvre pour réaliser l'amplificateur HF faible bruit (LNA) souhaité pour notre étude ?

4. Étude du fonctionnement d'un démodulateur de type IQ

L'expression du signal modulé en sortie de l'amplificateur Hautes Fréquences faible bruit (LNA) est la suivante :

$$S_{FSK}(t) = A \cos(2\pi(f_p + \alpha\Delta f)t)$$

avec : $f_p = 433,92 \text{ MHz}$; $\Delta f = 15 \text{ kHz}$; $\alpha = \pm 1$ suivant la valeur du bit transmis ("1" ou "0").

$S_{FSK}(t)$ est injecté à l'entrée d'un démodulateur de type IQ dont la représentation fonctionnelle est rappelée à la figure B27.

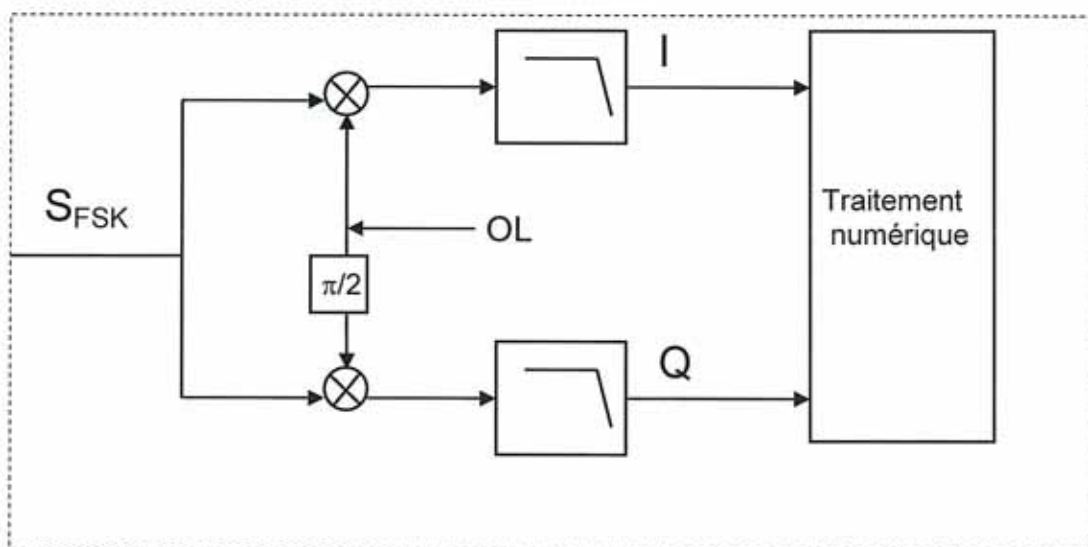


Figure B27 – Schéma fonctionnel du démodulateur IQ étudié

L'oscillateur local (OL) est intégré au composant TH72011. En mode réception, la tension VT est maintenue constante. Il n'y a donc pas variation de la fréquence d'oscillation du quartz ; elle reste fixe et égale à $f_{xtal}=13,56$ MHz.

Dans cette structure, il n'y a pas d'asservissement de phase entre la porteuse du signal modulé et le signal généré par l'oscillateur local. On suppose que les fréquences sont très proches et que la variation de phase est très lente dans le temps. Donc :

$$S_{OL}(t) = A_{ol} \cos(2\pi(f_p t))$$

- Q90. Déterminer les expressions des signaux en sortie des deux mélangeurs.
- Q91. Quelle doit être la bande passante des filtres passe-bas ?
- Q92. Donner alors l'expression des sorties I (t) et Q (t) en fonction de Δf .
- Q93. Calculer la variation de phase $\Phi=2\pi\Delta ft$ pendant la transmission d'un bit au niveau logique "0" et pendant la transmission d'un bit au niveau logique "1".
- Q94. Illustrer le résultat précédent par un diagramme IQ.

C. Dossier technique

C1. Représentation fonctionnelle partielle de l'étiquette RFID active

La figure C1 représente le schéma fonctionnel partiel de l'étiquette RFID active, support de cette étude. Les différentes fonctions sont schématisées dans le schéma structurel partiel de l'étiquette RFID, fourni à la page suivante.

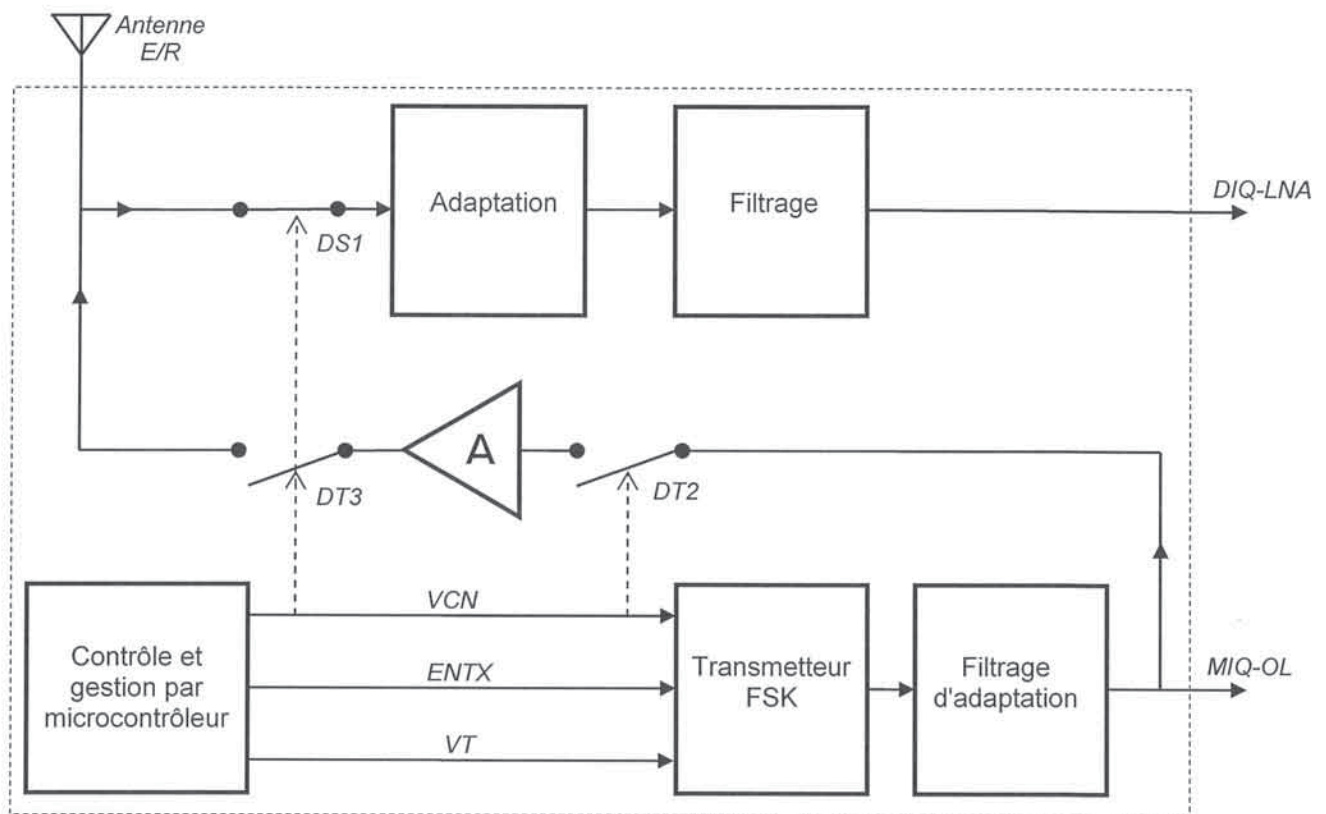


Figure C1 – Représentation fonctionnelle partielle de l'étiquette RFID active

• Entrées et sorties

- VCN** Signal numérique généré par le microcontrôleur, permettant de piloter les différents commutateurs électroniques à diode et de piloter l'entrée PSEL du transmetteur FSK intégré.
- ENTX** Signal numérique généré par le microcontrôleur, permettant de piloter l'entrée ENTX du transmetteur FSK intégré.
- VT** Signal numérique généré par le microcontrôleur, continu en mode réception et carré en mode émission.
- DIQ-LNA** Signal d'entrée de l'amplificateur HF faible bruit (LNA).
- MIQ-OL** Signal de commande de l'oscillateur local de la PLL utilisée en réception.

C2. Schéma structurel partiel de l'étiquette RFID active

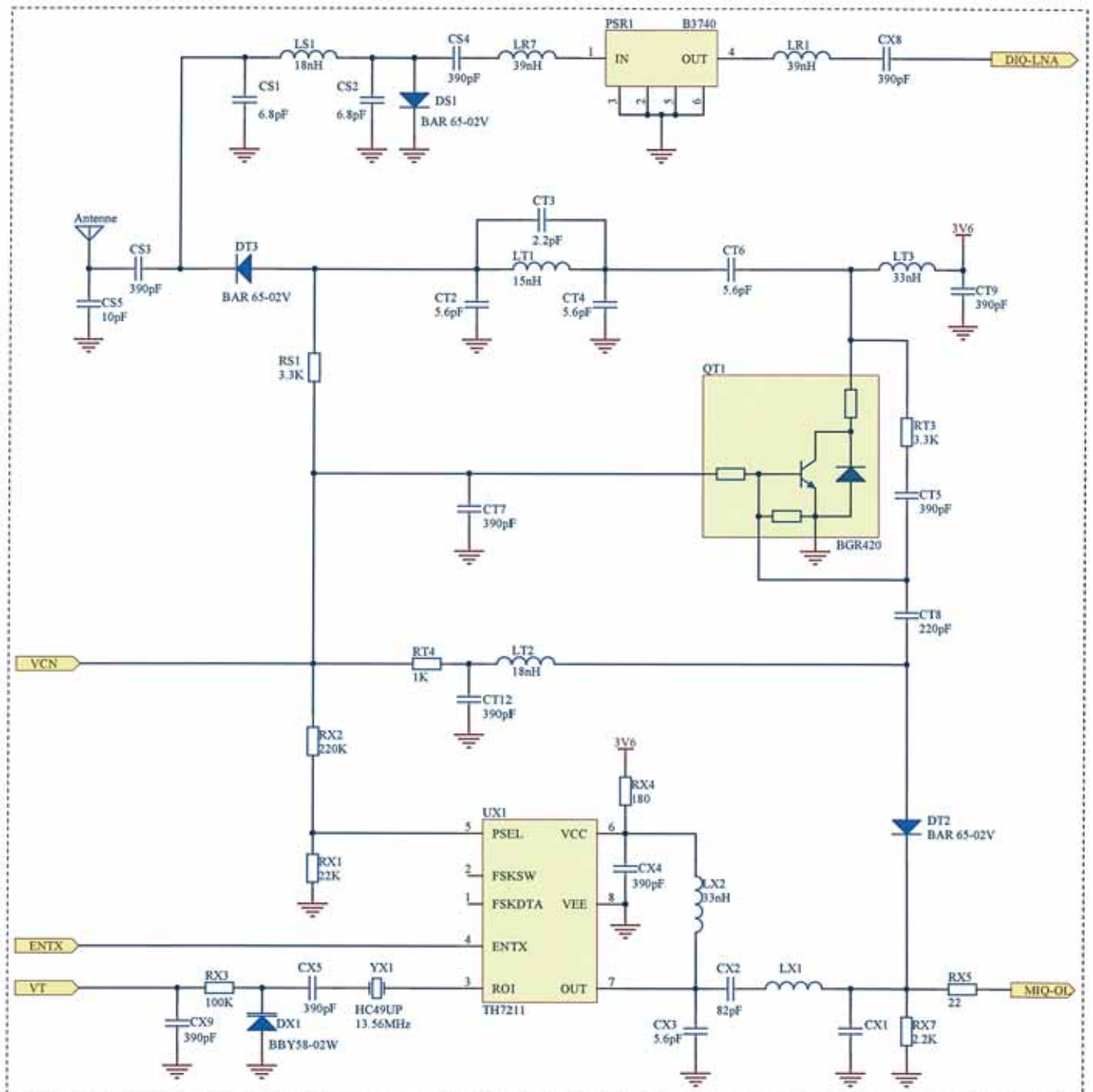


Figure C2 – Représentation structurelle partielle de l'étiquette RFID active

C3. Extraits de documentations constructeurs

- Transmetteur FSK TH72011
- Diode BBY58-02W
- Diode BAR65-02V

Features

- Fully integrated PLL-stabilized VCO
- Frequency range from 380 MHz to 450 MHz
- Single-ended RF output
- FSK through crystal pulling allows modulation from DC to 40 kbit/s
- High FSK deviation possible for wideband data transmission
- Wide power supply range from 1.95 V to 5.5 V
- Very low standby current
- On-chip low voltage detector
- High over-all frequency accuracy
- FSK deviation and center frequency independently adjustable
- Adjustable output power range from -12 dBm to +10 dBm
- Adjustable current consumption from 3.4 mA to 10.6 mA
- Conforms to EN 300 220 and similar standards
- 8-pin Small Outline Integrated Circuit (SOIC)


Ordering Information

Part Number	Temperature Code	Package Code	Delivery Form
TH72011	K (-40°C to 125°C)	DC (SOIC8)	98 pc/tube 2500 pc/T&R

Application Examples

- General digital data transmission
- Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)
- Remote Keyless Entry (RKE)
- Wireless access control
- Alarm and security systems
- Garage door openers
- Remote Controls
- Home and building automation
- Low-power telemetry systems

Pin Description

 

General Description

The TH72011 FSK transmitter IC is designed for applications in the European 433 MHz industrial-scientific-medical (ISM) band, according to the EN 300 220 telecommunications standard; but it can also be used in other countries with similar standards, e.g. FCC part 15.231.

The transmitter's carrier frequency f_c is determined by the frequency of the reference crystal f_{ref} . The integrated PLL synthesizer ensures that carrier frequencies, ranging from 380 MHz to 450 MHz, can be achieved. This is done by using a crystal with a reference frequency according to: $f_{ref} = f_c/N$, where $N = 32$ is the PLL feedback divider ratio.

1 Theory of Operation

1.1 General

As depicted in Fig.1, the TH72011 transmitter consists of a fully integrated voltage-controlled oscillator (VCO), a divide-by-32 divider (div32), a phase-frequency detector (PFD) and a charge pump (CP). An internal loop filter determines the dynamic behavior of the PLL and suppresses reference spurious signals. A Colpitts crystal oscillator (XOSC) is used as the reference oscillator of a phase-locked loop (PLL) synthesizer. The VCO's output signal feeds the power amplifier (PA). The RF signal power P_{out} can be adjusted in four steps from $P_{out} = -12$ dBm to +10 dBm, either by changing the value of resistor RPS or by varying the voltage V_{PS} at pin PSEL. The open-collector output (OUT) can be used either to directly drive a loop antenna or to be matched to a 50Ohm load. Bandgap biasing ensures stable operation of the IC at a power supply range of 1.95 V to 5.5 V.

1.2 Block Diagram

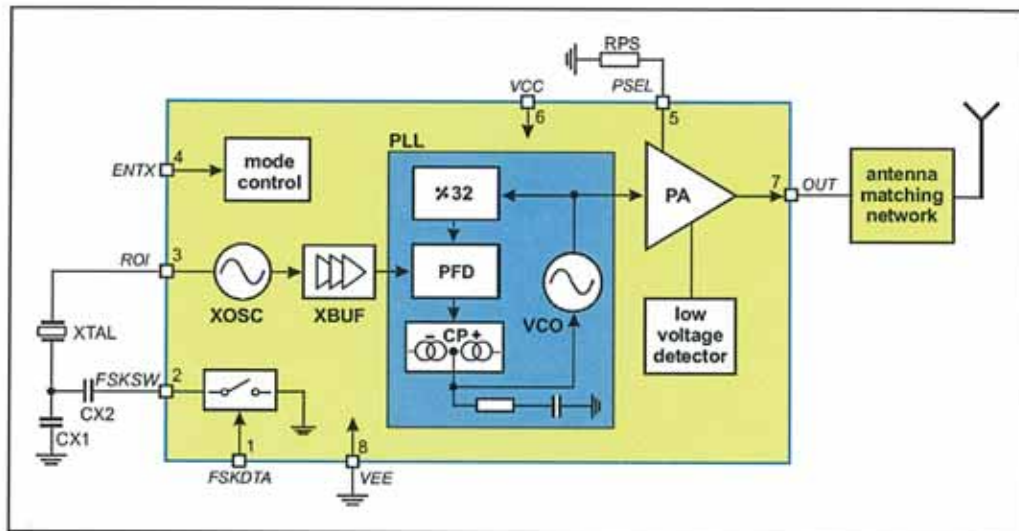


Fig. 1: Block diagram with external components

2.4 Output Power Selection

The transmitter is provided with an output power selection feature. There are four predefined output power steps and one off-step accessible via the power selection pin PSEL. A digital power step adjustment was chosen because of its high accuracy and stability. The number of steps and the step sizes as well as the corresponding power levels are selected to cover a wide spectrum of different applications.

The implementation of the output power control logic is shown in figure 4. There are two matched current sources with an amount of about 8 μ A. One current source is directly applied to the PSEL pin. The other current source is used for the generation of reference voltages with a resistor ladder. These reference voltages are defining the thresholds between the power steps. The four comparators deliver thermometer-coded control signals depending on the voltage level at the pin PSEL. In order to have a certain amount of ripple tolerance in a noisy environment the comparators are provided with a little hysteresis of about 20 mV. With these control signals, weighted current sources of the power amplifier are switched on or off to set the desired output power level (Digitally Controlled Current Source). The LOCK signal and the output of the low voltage detector are gating this current source.

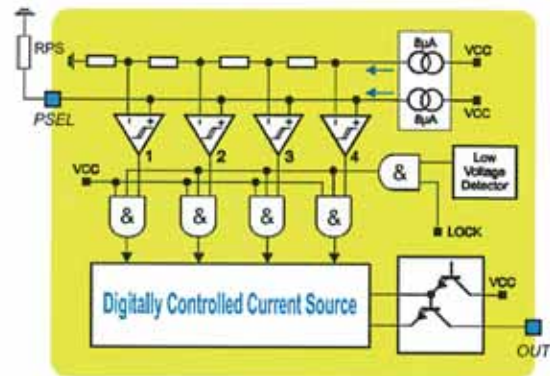


Fig. 4: Block diagram of output power control circuitry

There are two ways to select the desired output power step. First by applying a DC voltage at the pin PSEL, then this voltage directly selects the desired output power step. This kind of power selection can be used if the transmission power must be changed during operation. For a fixed-power application a resistor can be used which is connected from the PSEL pin to ground. The voltage drop across this resistor selects the desired output power level. For fixed-power applications at the highest power step this resistor can be omitted. The pin PSEL is in a high impedance state during the "TX standby" mode.

2.5 Lock Detection

The lock detection circuitry turns on the power amplifier only after PLL lock. This prevents from unwanted emission of the transmitter if the PLL is unlocked.

2.6 Low Voltage Detection

The supply voltage is sensed by a low voltage detect circuitry. The power amplifier is turned off if the supply voltage drops below a value of about 1.85 V. This is done in order to prevent unwanted emission of the transmitter if the supply voltage is too low.

2.7 Mode Control Logic

The mode control logic allows two different modes of operation as listed in the following table. The mode control pin ENTX is pulled-down internally. This guarantees that the whole circuit is shut down if this pin is left floating.

ENTX	Mode	Description
0	TX standby	TX disabled
1	TX active	TX enable

2.8 Timing Diagrams

After enabling the transmitter by the ENTX signal, the power amplifier remains inactive for the time t_{on} , the transmitter start-up time. The crystal oscillator starts oscillation and the PLL locks to the desired output frequency within the time duration t_{on} . After successful PLL lock, the LOCK signal turns on the power amplifier, and then the RF carrier can be FSK modulated.

 


Fig. 5: Timing diagram for FSK modulation

4 Electrical Characteristics

4.1 Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Condition	Min	Max	Unit
Supply voltage	V_{CC}		0	7.0	V
Input voltage	V_{IN}		-0.3	$V_{CC}+0.3$	V
Storage temperature	T_{STG}		-65	150	°C
Junction temperature	T_J			150	°C
Thermal Resistance	R_{thJA}			163	K/W
Power dissipation	P_{diss}			0.12	W
Electrostatic discharge	V_{ESD}	human body model (HBM) according to CDF-AEC-Q100-002	±2.0		kV

4.2 Normal Operating Conditions

Parameter	Symbol	Condition	Min	Max	Unit
Supply voltage	V_{CC}		1.95	5.5	V
Operating temperature	T_A		-40	125	°C
Input low voltage CMOS	V_{IL}	ENTX, FSKDTA pins		$0.3 \cdot V_{CC}$	V
Input high voltage CMOS	V_{IH}	ENTX, FSKDTA pins	$0.7 \cdot V_{CC}$		V
XOSC frequency	f_{ref}	set by the crystal	11.9	14	MHz
VCO frequency	f_c	$f_c = 32 \cdot f_{ref}$	380	450	MHz
FSK deviation	Δf	depending on CX1, CX2 and crystal parameters	±2.5	±40	kHz
Data rate	R	NRZ		40	kbit/s

4.3 Crystal Parameters

Parameter	Symbol	Condition	Min	Max	Unit
Crystal frequency	f_0	fundamental mode, AT	11.9	14	MHz
Load capacitance	C_L		10	15	pF
Static capacitance	C_0			7	pF
Series resistance	R_1			70	Ω
Spurious response	a_{spur}			-10	dB

4.4 DC Characteristics

all parameters under normal operating conditions, unless otherwise stated;
typical values at $T_A = 23\text{ °C}$ and $V_{CC} = 3\text{ V}$

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Operating Currents						
Standby current	I_{SBY}	ENTX=0, $T_A=85\text{ °C}$		0.2	200	nA
		ENTX=0, $T_A=125\text{ °C}$			4	μA
Supply current in power step 0	I_{CC0}	ENTX=1	1.5	2.5	3.8	mA
Supply current in power step 1	I_{CC1}	ENTX=1	2.1	3.4	4.9	mA
Supply current in power step 2	I_{CC2}	ENTX=1	3.0	4.6	6.2	mA
Supply current in power step 3	I_{CC3}	ENTX=1	4.5	6.5	8.5	mA
Supply current in power step 4	I_{CC4}	ENTX=1	7.3	10.6	13.3	mA
Digital Pin Characteristics						
Input low voltage CMOS	V_{IL}	ENTX, FSKDTA pins	-0.3		$0.3 \cdot V_{CC}$	V
Input high voltage CMOS	V_{IH}	ENTX, FSKDTA pins	$0.7 \cdot V_{CC}$		$V_{CC} + 0.3$	V
Pull down current ENTX pin	I_{PDEN}	ENTX=1	0.2	2.0	20	μA
Low level input current ENTX pin	I_{INLEN}	ENTX=0			0.02	μA
High level input current FSKDTA pin	I_{INHDTA}	FSKDTA=1			0.02	μA
Pull up current FSKDTA pin active	I_{PUDTAa}	FSKDTA=0 ENTX=1	0.1	1.5	12	μA
Pull up current FSKDTA pin standby	I_{PUDTAs}	FSKDTA=0 ENTX=0			0.02	μA
FSK Switch Resistance						
MOS switch On resistance	R_{ON}	FSKDTA=0 ENTX=1		20	70	Ω
MOS switch Off resistance	R_{OFF}	FSKDTA=1 ENTX=1	1			M Ω
Power Select Characteristics						
Power select current	I_{PSEL}	ENTX=1	7.0	8.6	9.9	μA
Power select voltage step 0	V_{PS0}	ENTX=1			0.035	V
Power select voltage step 1	V_{PS1}	ENTX=1	0.14		0.24	V
Power select voltage step 2	V_{PS2}	ENTX=1	0.37		0.60	V
Power select voltage step 3	V_{PS3}	ENTX=1	0.78		1.29	V
Power select voltage step 4	V_{PS4}	ENTX=1	1.55			V
Low Voltage Detection Characteristic						
Low voltage detect threshold	V_{LVD}	ENTX=1	1.75	1.85	1.95	V

4.5 AC Characteristics

all parameters under normal operating conditions, unless otherwise stated;
typical values at $T_A = 23\text{ }^\circ\text{C}$ and $V_{CC} = 3\text{ V}$; test circuit shown in Fig. 18, $f_c = 433.92\text{ MHz}$

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
CW Spectrum Characteristics						
Output power in step 0 (Isolation in off-state)	P_{off}	ENTX=1			-70	dBm
Output power in step 1	P_1	ENTX=1	-13	-12	-10 ¹⁾	dBm
Output power in step 2	P_2	ENTX=1	-3.5	-3	-1.5 ¹⁾	dBm
Output power in step 3	P_3	ENTX=1	2	3	4.5 ¹⁾	dBm
Output power in step 4	P_4	ENTX=1	4.5	8	10 ¹⁾	dBm
Phase noise	$L(f_m)$	@ 200kHz offset		-88	-83	dBc/Hz
Spurious emissions according to EN 300 220-1 (2000.09) table 13	P_{spur}	47MHz < f < 74MHz			-54	dBm
		87.5MHz < f < 118MHz				
		174MHz < f < 230MHz				
		470MHz < f < 862MHz				
		B=100kHz				
		f < 1GHz, B=100kHz			-36	dBm
		f > 1GHz, B=1MHz			-30	dBm
Start-up Parameters						
Start-up time	t_{on}	from standby to transmit mode		0.8	1.2	ms
Frequency Stability						
Frequency stability vs. supply voltage	df_{VCC}				± 3	ppm
Frequency stability vs. temperature	df_{TA}	crystal at constant temperature			± 10	ppm
Frequency stability vs. variation range of C_{RO}	df_{CRO}				± 20	ppm


1) output matching network tuned for 5V supply

4.6 Output Power Steps

Power step	0	1	2	3	4
RPS / k Ω	< 3	22	56	120	not connected

Silicon Tuning Diodes

- Excellent linearity
- High Q hyperabrupt tuning diode
- Low series resistance
- Designed for low tuning voltage operation for VCO's in mobile communications equipment
- For low frequency control elements such as TCXOs and VCXOs
- Very low capacitance spread




 


BBY58-02L/V
BBY58-02W
BBY58-03W

BBY58-05W

BBY58-06W

BBY58-07L4

    

Type	Package	Configuration	L_S (nH)	Marking
BBY58-02L*	TSLP-2-1	single, leadless	0.4	88
BBY58-02V	SC79	single	0.6	8
BBY58-02W	SCD80	single	0.6	88
BBY58-03W	SOD323	single	0.6	8 yel.
BBY58-05W	SOT323	common cathode	1.4	B5s
BBY58-06W	SOT323	common anode	1.4	B6s
BBY58-07L4*	TSLP-4-4	parallel pair, leadless	0.4	B8

*Preliminary

Maximum Ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified


Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	V_R	10	V
Forward current	I_F	20	mA
Operating temperature range	T_{op}	-55 ... 150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55 ... 150	

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Reverse current $V_R = 8\text{ V}$ $V_R = 8\text{ V}, T_A = 85^\circ\text{C}$	I_R	-	-	10 100	nA
AC Characteristics					
Diode capacitance $V_R = 1\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 2\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 3\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 4\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 6\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_T	17.5 11.4 7.8 5.5 3.8	18.3 12.35 8.6 6 4.7	19.3 13.3 9.3 6.6 5.5	pF
Capacitance ratio $V_R = 1\text{ V}, V_R = 3\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{T1}/C_{T3}	1.9	2.15	2.4	-
Capacitance ratio $V_R = 1\text{ V}, V_R = 4\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{T1}/C_{T4}	2.7	3.05	3.5	-
Capacitance ratio $V_R = 4\text{ V}, V_R = 6\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{T4}/C_{T6}	1.15	1.3	1.45	-
Series resistance $V_R = 1\text{ V}, f = 470\text{ MHz}, \text{BBY58-02L, -07L4}$ $V_R = 1\text{ V}, f = 470\text{ MHz}, \text{all other}$	r_S	-	0.3 0.25	-	Ω

Diode capacitance $C_T = f(V_R)$


$f = 1\text{MHz}$

 

Normalized diode capacitance


$C_{(T_A)}/C_{(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$

 $f = 1\text{MHz}, V_R = \text{Parameter}$




Temperature coefficient of the diode capacitance $T_{CC} = f(V_R)$

$T_{CC} = f(V_R)$

 



Silicon PIN Diode

Series diode for mobile communication in
 low loss transmit-receiver switches
 Band switch for TV-tuners
 Very low forward resistance (typ. 0.65 @ 5 mA)
 Low capacitance (typ. 0.5 pF @ 0V)
 Fast switching applications

 

BAR65-02L
BAR65-02V
BAR65-03W

BAR65-07

  

Type	Package	Configuration	L_S (nH)	Marking
BAR65-02L *	TSLP-2-1	single, leadless	0.4	NN
BAR65-02V	SC79	single	0.6	N
BAR65-03W	SOD323	single	1.8	M/blue
BAR65-07	SOT143	parallel pair	2	Ms

* Preliminary Data

Maximum Ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	V_R	30	V
Forward current	I_F	100	mA
Total power dissipation	P_{tot}		mW
BAR65-02L, $T_S \leq 128^\circ\text{C}$		250	
BAR65-02V, $T_S \leq 118^\circ\text{C}$		250	
BAR65-03W, $T_S \leq 113^\circ\text{C}$		250	
BAR65-07, $T_S \leq 57^\circ\text{C}$		250	
Junction temperature	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Operating temperature range	T_{op}	-55 ... 125	
Storage temperature	T_{stg}	-55 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾	R_{thJS}		K/W
BAR65-02L		90	
BAR65-02V		130	
BAR65-03W		145	
BAR65-07		370	

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Reverse current $V_R = 20\text{ V}$	I_R	-	-	20	nA
Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$	V_F	-	0.93	1	V

¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified


Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
AC Characteristics					
Diode capacitance $V_R = 1\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 3\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 0\text{ V}, f = 100\text{ MHz} \dots 1.8\text{ GHz}$	C_T	- - -	0.45 0.4 0.5	0.9 0.8 -	pF
Reverse parallel resistance $V_R = 0\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$ $V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ GHz}$ $V_R = 0\text{ V}, f = 1.8\text{ GHz}$	R_P	- - -	700 10 5	- - -	k Ω
Forward resistance $I_F = 1\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$ $I_F = 5\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$ $I_F = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	r_f	- - -	1 0.65 0.56	- 0.95 0.9	
Charge carrier life time $I_F = 10\text{ mA}, I_R = 6\text{ mA}$, measured at $I_R = 3\text{ mA}$, $R_L = 100\ \Omega$	τ_r	-	80	-	ns
I-region width	W_I	-	3.5	-	μm
Insertion loss ¹⁾ $I_F = 1\text{ mA}, f = 1.8\text{ GHz}$ $I_F = 5\text{ mA}, f = 1.8\text{ GHz}$ $I_F = 10\text{ mA}, f = 1.8\text{ GHz}$	$ S_{21} ^2$	- - -	-0.08 -0.06 -0.05	- - -	dB
Isolation ¹⁾ $V_R = 0\text{ V}, f = 0.9\text{ GHz}$ $V_R = 0\text{ V}, f = 1.8\text{ GHz}$ $V_R = 0\text{ V}, f = 2.45\text{ GHz}$	$ S_{21} ^2$	- - -	-12 -7 -5	- - -	

¹⁾BAR65-02L in series configuration, $Z = 50\ \Omega$


Q2:



Q4:

 


Q5:

 


DR1

Q11:

 

$$\alpha = 0.5$$


Q12:

 

DR2

Tournez la page S.V.P.

Q33:

 

Q39:




Q42:



Q45 :

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

 

DR4