

CI₃ : SN 74 LS 221

R₁ : 1,5 kΩ

R₂ : 180 Ω

R₃ = 1,5 kΩ


T₃ : 2N 1711

D₃ : 1N 4004

R_{ext} : à définir

C_{ext} : à définir

Table d'états du monostable SN 74 LS 221 :

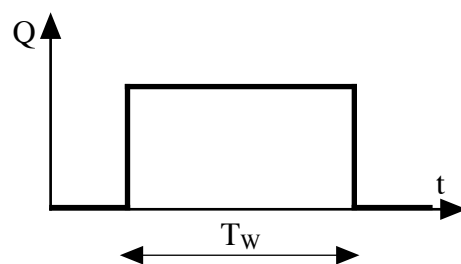

$$T_W = 0,7 \times R_{ext} \times C_{ext}$$