

PARTIE B : ETUDE DE L'ÉVOLUTION TECHNIQUE

(Éléments de correction)

Le moteur d'entraînement du mouvement de levage était piloté par un variateur de vitesse analogique de type « **STATOVAR** ».

✓ Ancienne technologie utilisée :

Le "Statovar" équivaut à un « **bloc gradateur triphasé avec thyristors à disques** », permettant de piloter le moteur à rotor bobiné couplé en étoile au stator et au rotor.

Cet ensemble est monté dans une armoire métallique munie d'une ventilation forcée, l'air étant aspiré à travers une grille afin de refroidir les composants de puissance.

L'ensemble des thyristors est monté dans des tiroirs déconnectables qui reposent sur des glissières, chaque tiroir supporte deux « thyristors à disques » couplés en tête-bêche, avec en outre deux cartes armateurs et deux cartes de protection avec circuit RC.

Cette technologie sera considérée comme équivalente à « **3 gradateurs monophasés directs** » utilisée en **électronique de puissance**.

La première partie portera uniquement sur l'étude d'un tiroir composé de deux « **thyristors à disques** » **couplés en tête-bêche**.

✓ Nouvelle technologie mise en place :

Remplacement du démarreur/variateur de type « **STATOVAR** » par un variateur de vitesse (CVF), à « **commande vectorielle de flux** », plus récent et mieux adapté aux applications de levage.

La deuxième partie est dédiée à l'étude de l'évolution technologique choisie.


Valider le choix de l'ancienne solution (STATOVAR).

1°) ANCIENNE SOLUTION : GRADATEUR MONOPHASE SUR UNE CHARGE INDUCTIVE

Le gradateur est alimenté par la même tension v , la charge est maintenant inductive (figure 1).

On donne : $R = 0,6 \, \Omega$; $L = 0,98 \, \text{mH}$; $v(t) = V\sqrt{2} \sin(\omega t)$

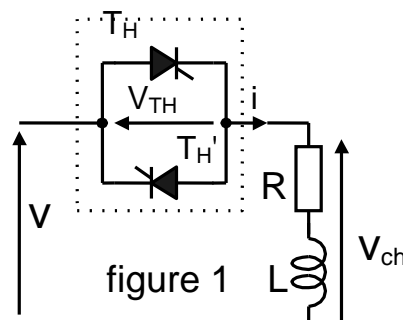V_{ch} est la tension aux bornes de la charge, i le courant qui la traverse et Z l'impédance de la charge.



On amorce le thyristor T_H lorsque $\omega t = \psi$.

1.1°) Donner l'équation différentielle vérifiée par $i(\theta)$ quand T_H est amorcé.

$$L \frac{di(t)}{dt} + R i(t) = V\sqrt{2} \sin(\omega t) \quad \text{avec} \quad \theta = \omega t \quad \text{alors} \quad L \omega \frac{di(\theta)}{d\theta} + R i(\theta) = V\sqrt{2} \sin(\theta)$$

$$\text{ou} \quad \frac{di(t)}{dt} + (R/L) i(t) = V\sqrt{2} \sin(\omega t) / L \quad \text{ou} \quad \frac{di(\theta)}{d\theta} + (R/L\omega) i(\theta) = V\sqrt{2} \sin(\theta) / L\omega$$

Equation différentielle du 1^{er} ordre à second membre variable.

1.2°) On rappelle que la solution de cette équation différentielle est la somme d'un terme exponentiel $i_1(t) = K.e^{-(t/\tau)}$ et d'un terme sinusoïdal $i_2(t) = \frac{V}{Z}\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t - \varphi)$ ou par un changement de variable $i_1(\theta) = K.e^{-(\theta/\tau \omega)}$ et $i_2(\theta) = \frac{V}{Z}\sqrt{2} \cdot \sin(\theta - \varphi)$.
Exprimer la solution $i_1(\theta)$ du courant en régime transitoire en fonction de θ , ψ , ω , τ .

$$L\omega \frac{di(\theta)}{d\theta} + R i(\theta) = V\sqrt{2} \sin(\theta) \quad \text{d'où} \quad \frac{di(\theta)}{d\theta} + (R/L\omega) i(\theta) = V\sqrt{2} \sin(\theta)/L\omega$$

Résolution de l'équation différentielle sans second membre : SESSM

$$L\omega \frac{di_1(\theta)}{d\theta} + R i_1(\theta) = 0 \quad \text{d'où} \quad \frac{di_1(\theta)}{d\theta} + (R/L\omega) i_1(\theta) = 0$$

$$\frac{di_1(\theta)}{d\theta} = - (R/L\omega) i_1(\theta) \quad \text{alors} \quad \frac{di_1(\theta)}{i_1(\theta)} = - (R/L\omega) d\theta$$

$$\int \frac{di_1(\theta)}{i_1(\theta)} = \int - (R/L\omega) d(\theta) = - (R/L\omega) \times \int d\theta$$

$$\ln | i_1(\theta) | = - (R/L\omega) \theta + c \quad \Rightarrow \quad | i_1(\theta) | = e^{-(R/L\omega) \theta + c} = i_1(\theta) = e^{-(R/L\omega) \theta} \cdot e^c$$

$$\text{On pose } K = e^c \quad \text{et } \tau = L/R \quad \text{d'où} \quad i_1(\theta) = K \cdot e^{-(\theta/\tau \omega)} = K \cdot e^{-(\theta / \tan \varphi)}$$

$$\tan \varphi = L\omega / R \quad \Rightarrow \quad \varphi = \arctan (L\omega / R) = \tan^{-1} (L\omega / R)$$

$$\text{Avec un angle de retard à l'amorçage } \psi, \text{ on a l'expression } \quad \mathbf{i_1(\theta) = K.e^{-(\theta - \psi) / \tau \omega}}$$

1.3°) Exprimer la solution $i_2(\theta)$ du courant en régime permanent sinusoïdal en fonction de $V_{\text{eff}}, Z, \theta, \varphi$.

On donne l'expression de $i_2(\theta) = K_1 \cos(\theta) + K_2 \sin(\theta)$, calculer les coefficients K_1 et K_2 .

Détermination de la solution particulière : SP

$$i_2(\theta) = K_1 \cos(\theta) + K_2 \sin(\theta) \implies (i_2(\theta))' = -K_1 \sin(\theta) + K_2 \cos(\theta)$$

$$-K_1 \sin(\theta) + K_2 \cos(\theta) + (R/L\omega)(K_1 \cos(\theta) + K_2 \sin(\theta)) = V\sqrt{2} \sin(\theta)/L\omega$$

$$\cos(\theta) \times (K_2 + (K_1 R/L\omega)) + \sin(\theta) \times ((K_2 R/L\omega) - K_1) = V\sqrt{2} \sin(\theta)/L\omega$$

Par identification : $(K_2 + (K_1 R/L\omega)) = 0 \implies K_2 = - (K_1 R/L\omega) = - K_1/(L\omega/R)$

$$(K_2 R/L\omega) - K_1 = V\sqrt{2}/L\omega \implies - (K_1 R/L\omega) \times (R/L\omega) - K_1 = V\sqrt{2}/L\omega$$

$$- (K_1 R^2/L^2\omega^2) - K_1 = V\sqrt{2}/L\omega \implies - K_1 \times (R^2/L^2\omega^2 + 1) = V\sqrt{2}/L\omega$$

$$- K_1 \times (R^2 + L^2\omega^2) = V\sqrt{2} L\omega \quad \text{alors} \quad K_1 = - (L\omega \times V\sqrt{2})/(R^2 + L^2\omega^2)$$

$$K_2 = (- K_1 R/L\omega) = - K_1/\tan \varphi \quad \text{alors} \quad K_2 = (R \times V\sqrt{2})/(R^2 + L^2\omega^2)$$

$$i_2(\theta) = [- (L\omega \times V\sqrt{2}) / (R^2 + L^2\omega^2)] \times \cos(\theta) + [(R \times V\sqrt{2}) / (R^2 + L^2\omega^2)] \times \sin(\theta)$$

$$Z = \sqrt{(R^2 + L^2\omega^2)} \implies \cos \varphi = R/Z ; \sin \varphi = L\omega/Z \text{ et } \tan \varphi = L\omega/R \text{ et on divise par } Z$$

$$i_2(\theta) = [- ((L\omega/Z) \times V\sqrt{2}) / \sqrt{(R^2 + L^2\omega^2)}] \times \cos(\theta) + [((R/Z) \times V\sqrt{2}) / \sqrt{(R^2 + L^2\omega^2)}] \times \sin(\theta)$$

$$i_2(\theta) = [- (\sin \varphi \times V\sqrt{2}) / Z] \times \cos(\theta) + [(\cos \varphi \times V\sqrt{2}) / Z] \times \sin(\theta)$$

$$i_2(\theta) = - (V\sqrt{2}/Z) \times \sin \varphi \cdot \cos(\theta) + (V\sqrt{2}/Z) \times \sin(\theta) \cdot \cos \varphi$$

$$i_2(\theta) = (V\sqrt{2}/Z) \times [\sin(\theta) \cdot \cos \varphi - \sin \varphi \cdot \cos(\theta)] = (V\sqrt{2}/Z) \times \sin(\theta - \varphi)$$

$$i_2(\theta) = (V\sqrt{2}/Z) \times \sin(\theta - \varphi) = (V\sqrt{2}/\sqrt{(R^2 + L^2\omega^2)}) \times \sin(\theta - \varphi)$$

1.4°) En utilisant la condition $i(\theta) = 0$ au moment où on amorce T_H , c'est-à-dire pour : $\omega t_0 = \psi$.
Déterminer la valeur du coefficient **K** et donner l'expression du courant **i(θ)**.

Détermination de la solution générale de l'équation différentielle : SG

SG = SESSM + SP

$$i(\theta) = i_1(\theta) + i_2(\theta) = K \cdot e^{-(\theta - \psi) / \tau \omega} + (V\sqrt{2}/Z) \times \sin(\theta - \varphi)$$

$$\text{à } \theta = \psi \implies i(\theta) = 0 \text{ donc } K \cdot e^{-(\theta - \psi) / \tau \omega} + (V\sqrt{2}/Z) \times \sin(\theta - \varphi) = 0$$

$$\text{à } \theta = \psi \implies e^{-(\theta - \psi) / \tau \omega} = e^{-(\psi - \psi) / \tau \omega} \text{ donc } e^0 = 1$$

$$0 = K + (V\sqrt{2}/Z) \times \sin(\psi - \varphi) \implies K = - (V\sqrt{2}/Z) \times \sin(\psi - \varphi)$$

$$K = - (V\sqrt{2}/\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}) \times \sin(\psi - \varphi)$$

$$i(\theta) = - (V\sqrt{2}/\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}) \times \sin(\psi - \varphi) \times e^{-(\theta - \psi) / \tau \omega} + (V\sqrt{2}/\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}) \times \sin(\theta - \varphi)$$

$$i(\theta) = (V\sqrt{2}/Z) \times [\sin(\theta - \varphi) - \sin(\psi - \varphi) \times e^{-(\theta - \psi) / \tau \omega}]$$

ou

$$i(\theta) = (V\sqrt{2}/\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}) \times [\sin(\theta - \varphi) - \sin(\psi - \varphi) \times e^{-(\theta - \psi) / \tau \omega}]$$

avec $\psi > \varphi$

$$i(\theta) = (V\sqrt{2}/Z) \times [\sin(\theta - \arctan(L\omega/R)) - \sin(\psi - \arctan(L\omega/R)) \times e^{-(\theta - \psi) / \tau \omega}]$$

1.5°) Donner l'expression de τ et calculer sa valeur.

$$\tau = L/R \implies \tau = 0,00098/0,6 = 0,00163 \text{ s}$$

$$\tau = 1,63 \text{ ms}$$

1.6°) Pour la résolution de cette question, on prendra $\psi = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$.

Montrer que $i(\theta)$ peut se réduire au terme sinusoïdal dont on calculera la valeur avec $\theta = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$

$$i(\theta) = (V\sqrt{2}/Z) \times [\sin(\theta - \arctan(L\omega/R)) - \sin(\psi - \arctan(L\omega/R)) \times e^{-(\theta - \psi) / \tau \omega}]$$

$$Z = \sqrt{R^2 + L^2\omega^2} = \sqrt{0,6^2 + (0,98 \cdot 10^{-3} \times 314,15)^2} = 0,674 \Omega$$

$$\varphi = \arctan(L\omega/R) = \arctan(0,512) = 27,11^\circ$$

$$\tau = L/R = 0,00098/0,6 = 0,00163 \text{ s}$$

$$i(\theta) = (230\sqrt{2}/0,674) \times [\sin(\frac{\pi}{2} - \arctan(0,512)) - \sin(\frac{\pi}{3} - \arctan(0,512)) \times e^{-(1,022)}]$$

$$i(\theta) = 335,2 \text{ A}$$

1.7°) Exprimer la valeur efficace $V_{ch\ eff}$ de la charge en fonction de θ_1 , ψ , et de V .
On prendra $\varphi = \pi/6$ rad.

Puis calculer la valeur de $V_{ch\ eff}$ pour $\psi = \pi/3$ rad et $\theta_1 \approx \pi + \varphi$.

$$V_{ch\ eff} = V/\sqrt{2} \sin(\theta) \implies (V_{R\ eff})^2 = 1/2\pi \times \int_{2\pi} V_R^2(\theta) d\theta \text{ ou } (V_{R\ eff})^2 = 1/T \times \int_T V_R^2(t) dt$$

$$V_{ch\ eff}^2 = 1/\pi \times \int_{\psi}^{\theta_1} (V/\sqrt{2})^2 \cdot \sin^2(\theta) d\theta = (2V^2/\pi) \times \int_{\psi}^{\theta_1} \sin^2(\theta) d\theta \text{ avec } \cos(2\theta) = 1 - 2\sin^2\theta$$

$$2 \sin^2(\theta) = 1 - \cos(2\theta) \implies \sin^2(\theta) = (1 - \cos(2\theta))/2$$

$$V_{ch\ eff}^2 = (2V^2/\pi) \times \int_{\psi}^{\theta_1} [(1 - \cos(2\theta))/2] d\theta = (V^2/\pi) \times \int_{\psi}^{\theta_1} (1 - \cos(2\theta)) d\theta = (V^2/\pi) \times [\theta - \frac{1}{2} \sin(2\theta)]_{\psi}^{\theta_1}$$

$$V_{ch\ eff}^2 = (V^2/\pi) \times [(\theta_1 - \psi) - \frac{1}{2} \sin(2(\theta_1 - \psi))] = (V^2/\pi) \times [(\theta_1 - \psi) - \frac{1}{2} (\sin(2\theta_1) - \sin(2\psi))]]$$

$$V_{ch\ eff}^2 = V^2 \times (1/\pi) \times [(\theta_1 - \psi) - \frac{1}{2} (\sin(2\theta_1) - \sin(2\psi))]]$$

$$V_{ch\ eff} = V \times \sqrt{(1/\pi) \times [(\theta_1 - \psi) - \frac{1}{2} (\sin(2\theta_1) - \sin(2\psi))]]}$$

$$V_{ch\ eff} = V \times \sqrt{(1/\pi) \times [(\theta_1 - \psi) - \frac{1}{2} (\sin(2\theta_1) - \sin(2\psi))]]}$$

Pour $\psi = \pi/3$ rad et $\theta_1 \approx \pi + \varphi = \pi + \pi/6 = 7\pi/6$ rad

$$V_{ch\ eff} = 230 \times \sqrt{(1/\pi) \times [(7\pi/6 - \pi/3) - \frac{1}{2} (\sin(2 \times 7\pi/6) - \sin(2 \times \pi/3))]]} = 210 \text{ V}$$

$$V_{ch\ eff} = 210 \text{ V}$$

1.8°) Calculer le courant efficace $I_{ch\ eff}$ et P_{ch} dans la charge dans les conditions précédentes.

$$I_{ch\ eff} = V_{ch\ eff} / Z = 210/0,674 = 311,57 \text{ A}$$

$$I_{ch\ eff} = 311,6 \text{ A}$$

$$P_{ch} = V_{R\ eff}^2 / Z = 210^2/0,674 = 65430 \text{ W}$$

$$P_{ch} = 65,430 \text{ kW}$$

1.9°) Effectuer le choix du bloc gradateur qui est alimenté par le transformateur TR2 CB2 ainsi que le module électronique de commande.

Transformateur TR2 CB2 : 5,5 kV /440 V

Module électronique de commande : SP1- LZ – 331

Bloc gradateur : SP1- LZ - 445 - P12

Valider le choix de la nouvelle solution (ALTIVAR).

2°) NOUVELLE TECHNOLOGIE : VARIATEUR ATV 71

L'ATV 71 est un variateur de vitesse à commande vectorielle de flux préconisé pour le levage de charges importantes.

On prendra une charge totale à lever de 35 T, donc le grutier actionnera le levier de manœuvre pour obtenir une vitesse maximale de 0.633 m.s^{-1} . La course totale sera de 26 m.


La solution retenue par le Port autonome est le cycle complet suivant.

- Lors d'un cycle complet de chargement de bateau, on décrira :

Positionnement précis du crochet au dessus de la charge sur le quai (relevage + rotation de CB2), descente du crochet, arrimage de la charge, montée en charge arrimée, rotation de CB2, positionnement précis au dessus du navire (relevage + rotation de CB2), descente en charge, désarrimage de la charge, montée du crochet, rotation de CB2.


L'étude portera sur la vérification de différents paramètres (lors de la montée de la charge) afin de justifier le choix du nouveau variateur.

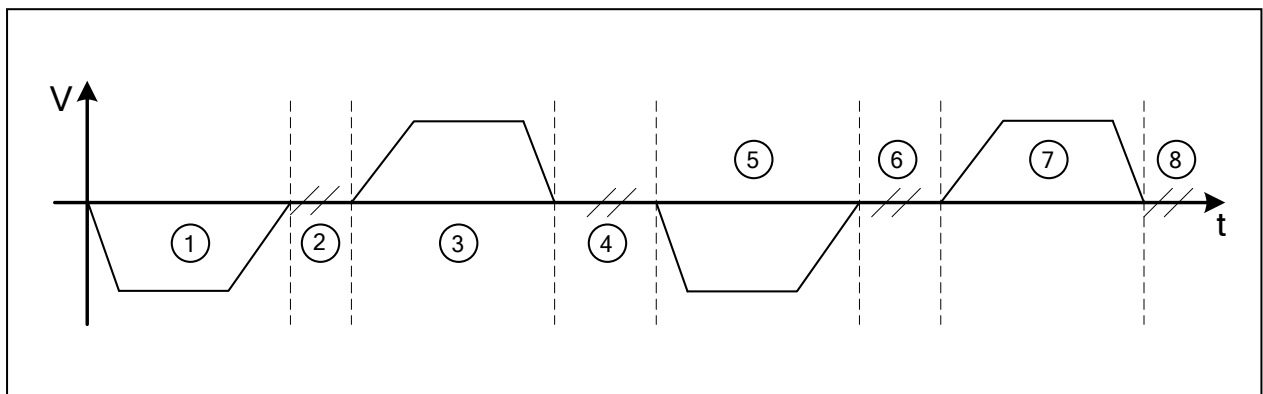2.1°) Indiquer à quoi correspondent les 8 phases de fonctionnement du cycle de vitesse ci-dessus.



Phases de fonctionnement	Actions associées
1	Descente du crochet
2	Positionnement (Relevage et rotation) + arrimage
3	LEVAGE
4	Rotation
5	Descente
6	Positionnement (Relevage et rotation) + Désarrimage
7	Montée crochet nu
8	Rotation

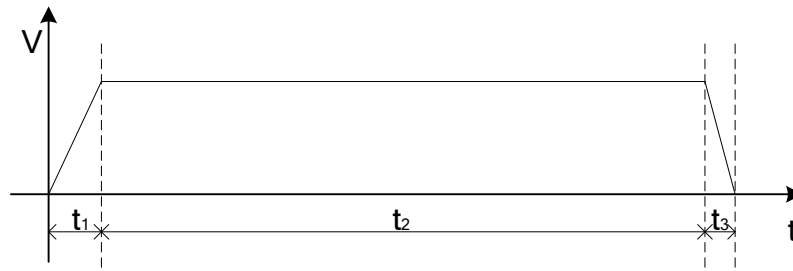2.2°) Etude de la phase 3 : Montée de la charge au dessus du quai.



2.2.1°) Calculer l'accélération γ_1 et la distance parcourue C_1 pendant le temps t_1 avec $t_1 = 3$ s.

$$C = V \times t \implies V = dc / dt$$

$$dc = V \times dt \implies c = \int V \times dt = \int \gamma \times t \times dt$$

$$C_1 = \int \gamma_1 \times t_1 \times dt = \gamma_1 \times \int t_1 \times dt = \gamma_1 \times t_1^2 / 2$$

$$\gamma_1 = V_m / t_1 = 0,633 / 3 = 0,21 \text{ m.s}^{-2}$$

$$\gamma_1 = 0,21 \text{ m.s}^{-2}$$

$$C_1 = \gamma_1 \times t_1^2 / 2 = 0,21 \times 3^2 / 2 = 0,945 \text{ m}$$

$$C_1 = 0,945 \text{ m}$$

2.2.2°) Calculer décélération γ_3 et la distance parcourue C_3 pendant le temps t_3 avec $t_3 = 2$ s.

$$C_3 = \int \gamma_3 \times t_3 \times dt = \gamma_3 \times \int t_3 \times dt = \gamma_3 \times t_3^2 / 2$$

$$\gamma_3 = V_m / t_3 = 0,633 / 2 = 0,316 \text{ m.s}^{-2}$$

$$\gamma_3 = 0,316 \text{ m.s}^{-2}$$

$$C_3 = \gamma_3 \times t_3^2 / 2 = 0,316 \times 2^2 / 2 = 0,632 \text{ m}$$

$$C_3 = 0,632 \text{ m}$$

**2.2.3°) Lors du régime permanent, calculer la distance parcourue C_2 ainsi que le temps t_2 .
Que vaut l'accélération pendant ce temps ? Calculer le temps total t de la phase 3.**

$$C_{\text{tot}} = C_1 + C_2 + C_3 \implies C_2 = C_{\text{tot}} - (C_1 + C_3)$$

$$C_2 = 26 - (0,632 + 0,945) = 24,42 \text{ m}$$

$$C_2 = 24,42 \text{ m}$$

$$t_2 = C_2 / V_m = 24,42 / 0,633 = 38,58 \text{ s}$$

$$t_2 = 39 \text{ s}$$

$$t = t_1 + t_2 + t_3 = 3 + 39 + 2 = 44 \text{ s}$$

$$t = 44 \text{ s}$$

L'accélération pendant t_2 est nulle.

- 2.2.4°) On prendra :** Ω_{1T} : Vitesse angulaire du tambour avec $\Omega_{1T} = 2 \text{ rad.s}^{-1}$.
 Ω_M : Vitesse angulaire du moteur de levage avec $\Omega_M = 156,24 \text{ rad.s}^{-1}$.
 R_T : Rayon du tambour avec $R_T = 0,315 \text{ m}$.
 R_1 : Rapport de réduction en petite vitesse. $R_1 = 0,0127 = 1/78,74$
 Ω_T' : Accélération angulaire du tambour avec $\Omega_T' = \gamma / R_T$
 Ω_M' : Accélération angulaire du moteur avec $\Omega_M' = k \times \gamma / R_T$ et $k = 1/ R$.

Calculer les accélérations angulaires (tambour et moteur) pour chacune des phases.

Temps Accélération	t_1	t_2	t_3
Ω_T' (Tambour)	$\Omega_T' = \gamma_1 / R_T$ $= 0,21 / 0,315$ $= \mathbf{0,666 \text{ rad.s}^{-2}}$	$\Omega_T' = \mathbf{0}$	$\Omega_T' = \gamma_3 / R_T$ $= 0,316 / 0,315$ $= \mathbf{- 1 \text{ rad.s}^{-2}}$
Ω_M' (Moteur)	$\Omega_M' = k \times \Omega_T'$ $= 78,74 \times 0,666$ $= \mathbf{52,5 \text{ rad.s}^{-2}}$	$\Omega_T' = \mathbf{0}$	$\Omega_M' = k \times \Omega_T'$ $= 78,74 \times -1$ $= \mathbf{- 78,74 \text{ rad.s}^{-2}}$

- 2.2.5°) On prendra :** J_{MOT} : Inertie du moteur avec $J_{Mot} = 7,164 \text{ kg.m}^2$
 J_{EQ} : Inertie équivalente de l'ensemble (tambour, réducteur, freins) ramené sur l'arbre moteur avec $J_{EQ} = 2,93 \text{ kg.m}^2$
 m : Masse de la charge à lever.
 g : Accélération de la pesanteur avec $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$
On donne : T_{SR} : Couple sortie réducteur avec $T_{SR} = m \times (g + \gamma) \times R_T$
 T_{EQ} : Couple équivalent ramené sur l'arbre moteur avec $T_{EQ} = T_{SR} / k$

Donner l'expression littérale de T_{SR} en fonction de m , R_T , g , k et Ω_M' .

$$T_{SR} = m \times (g + \gamma) \times R_T \text{ avec } \Omega_M' = k \times \gamma / R_T \text{ d'ou } \gamma = R_T \times \Omega_M' / k$$

$$\begin{aligned}
 T_{SR} &= m \times (g + R_T \times \Omega_M' / k) \times R_T = m \times g \times R_T + (m \times R_T^2 / k) \times \Omega_M' \\
 &= 35000 \times 9,81 \times 0,315 + (35000 \times 0,315^2 / 78,74) \times \Omega_M' \\
 &= \mathbf{108155,2 + 44,1 \times \Omega_M'}
 \end{aligned}$$

2.2.6°) On donne : T_{MOT} : Couple moteur avec $T_{MOT} = T_{EQ} + (J_{MOT} + J_{EQ}) \times \Omega_M'$.

Compléter le tableau en calculant pour chacune des trois phases de fonctionnement, les couples : T_{SR} , T_{EQ} et T_{MOT} .

Phases de fonctionnement	Ω_M'	T_{SR}	T_{EQ}	T_{MOT}
Phase 1 (t_1)	$\Omega_M' = 52,5 \text{ rad.s}^{-2}$	$T_{SR} = 110\,470 \text{ Nm}$	$T_{EQ} = 1403 \text{ Nm}$	$T_{MOT} = 1933 \text{ Nm}$
Phase 2 (t_2)	$\Omega_T' = 0$	$T_{SR} = 108155 \text{ Nm}$	$T_{EQ} = 1374 \text{ Nm}$	$T_{MOT} = 1374 \text{ Nm}$
Phase 3 (t_3)	$\Omega_M' = -78,74 \text{ rad.s}^{-2}$	$T_{SR} = 104\,683 \text{ Nm}$	$T_{EQ} = 1330 \text{ Nm}$	$T_{MOT} = 536 \text{ Nm}$

2.2.7°) On donne : I_i : Courant efficace du moteur avec $I_i = \sqrt{(I_N \times \sin \varphi_N)^2 + (I_N \times (T/T_N) \times \cos \varphi_N)^2}$
i (indice pour chacune des phases)

Avec : I_N : Courant nominal moteur ; T_N : Couple nominal moteur

Compléter le tableau en calculant, le courant efficace du moteur I , pour chacune des trois phases de fonctionnement et vérifier que ce courant est inférieur aux données fournies.

$T_N = 1600 \text{ Nm}$	$\cos \varphi = 0,89$
$I_N = 420 \text{ A}$	$\sin \varphi = 0,456$

Avec $I_1 < \text{à } 1,5 \times I_N$

Phases de fonctionnement	T_{MOT}	I
Phase 1 (t_1)	$T_{MOT} = 1933 \text{ Nm}$	$I_1 = \sqrt{(420 \times 0,456)^2 + (420 \times (1933/1600) \times 0,89)^2} = 491 \text{ A}$
Phase 2 (t_2)	$T_{MOT} = 1374 \text{ Nm}$	$I_2 = \sqrt{(420 \times 0,456)^2 + (420 \times (1374/1600) \times 0,89)^2} = 374 \text{ A}$
Phase 3 (t_3)	$T_{MOT} = 536 \text{ Nm}$	$I_3 = \sqrt{(420 \times 0,456)^2 + (420 \times (536/1600) \times 0,89)^2} = 229 \text{ A}$

I_1 : Courant efficace du moteur pendant la phase 1 (l'accélération)

$I_1 < \text{à } 1,5 \times I_N \quad 491 \text{ A} < 600 \text{ A}$

2.2.8°) On donne :

$$C_{TH} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i=n} C_i^2 \cdot t_i}{\sum_{i=1}^{i=n} t_i}}$$

et

$$I_{TH} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i=n} I_i^2 \cdot t_i}{\sum_{i=1}^{i=n} t_i}}$$

Calculer les valeurs thermiques équivalentes du couple C_{TH} et du courant I_{TH} .

$$C_{TH} = \sqrt{(C_1^2 \times t_1 + C_2^2 \times t_2 + C_3^2 \times t_3) / (t_1 + t_2 + t_3)}$$

$$C_{TH} = \sqrt{(1933^2 \times 3 + 1374^2 \times 39 + 536^2 \times 2) / (3 + 39 + 2)} = 1393 \text{ Nm}$$

$$C_{TH} = 1393 \text{ Nm}$$

$$I_{TH} = \sqrt{(I_1^2 \times t_1 + I_2^2 \times t_2 + I_3^2 \times t_3) / (t_1 + t_2 + t_3)}$$

$$I_{TH} = \sqrt{(491^2 \times 3 + 374^2 \times 39 + 229^2 \times 2) / (3 + 39 + 2)} = 379 \text{ A}$$

$$I_{TH} = 379 \text{ A}$$

2.2.9°) Un des variateurs de vitesse proposés correspond-il à l'utilisation ? Si oui lequel ?

Le choix du variateur se porte sur un ATV 71 HC 25 N4 car $I_{Nvar} = 427 \text{ A} > I_{TH} = 379 \text{ A}$

La surcharge de 491 A pendant la phase 1 (Accélération pendant 3 s) est supportée par le variateur de vitesse car il accepte un courant de 640 A pendant 2 s.