 




## I. PRÉSENTATION DE LA FONCTION FP1

Le signal d'horloge disponible sur la carte FPGA utilisée est de 50 MHz, cette fréquence est trop élevée pour certaines des fonctions du projet à réaliser.

### I.1. DESCRIPTION DU COMPOSANT DIVISION FRÉQUENCE 50




A partir du signal HORLOGE\_50\_MHz nous devons produire un signal d'une période 50 fois plus grande avec un rapport cyclique de 2 %.

Une entrée de validation active à 1 permet d'autoriser la division de fréquence.

Il devient alors possible de cascader plusieurs fonctions FP1 afin de produire des signaux de fréquences 1 MHz, 20 KHz, 400 Hz suivant le besoin.

Il est bien sûr facile de modifier le fichier VHDL pour effectuer une division par un nombre différent de 50, suivant le besoin.


### I.2. CHRONOGRAMMES ATTENDUS

 


## II. ÉDITION D'UN FICHIER VHDL
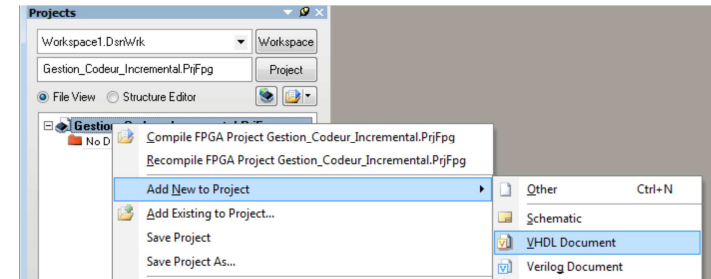
### II.1. AJOUT AU PROJET D'UN FICHIER VHDL

Ajouter un nouveau fichier VHDL par un **clic droit** sur le nom du projet FPGA  
⇒ **Add New to Project** ⇒ **VHDL Document**.



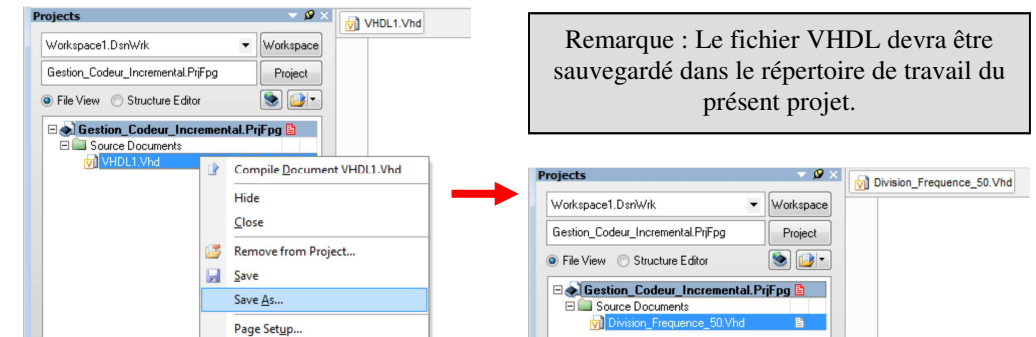
Puis sauvegarder ce fichier VHDL par un **clic droit** sur le nom du fichier : VHDL1.Vhd  
⇒ **Save As...** ⇒ **Division\_Frequence\_50.Vhd**


 
### II.2. ÉDITION ET COMPILE DU FICHIER VHDL

Editer le fichier VHDL et le sauvegarder.  
(Voir listing en annexe page 5).

Compiler le fichier VHDL par un **clic droit** sur le nom du fichier « **Division\_Frequence\_50.Vhd** » dans l'onglet **Projets** et choisir la commande **Compile Document** :



Remarque : Si la compilation n'aboutit pas corriger le fichier VHDL.  
Le résultat de compilation apparaît dans la fenêtre Messages.

### III. SIMULATION FONCTIONNELLE AVEC ALDEC OEM

#### III.1. PRODUCTION DU FICHIER DE TEST

Altium designer est livré avec un simulateur fonctionnel VHDL de la société Aldec.

Vérifier que le simulateur ALDEC OEM est bien sélectionné par la commande :


⇒ **Project ⇒ Project Options ...**

Puis dans l'onglet **Simulation** vérifier que ce soit bien **Adec OEM Simulator** qui soit sélectionné dans le menu déroulant **Tool**.


Le langage VHDL est aussi prévu pour faire des simulations numériques. Pour cela il faut produire un fichier de tests (testbenches) contenant des informations à destination du simulateur, en particulier les signaux d'entrées avec leurs excitations et la liste des signaux de sorties à observer.

Produire le fichier VHDL de test par la commande :

⇒ **Simulator ⇒ Create VHDL Testbench**

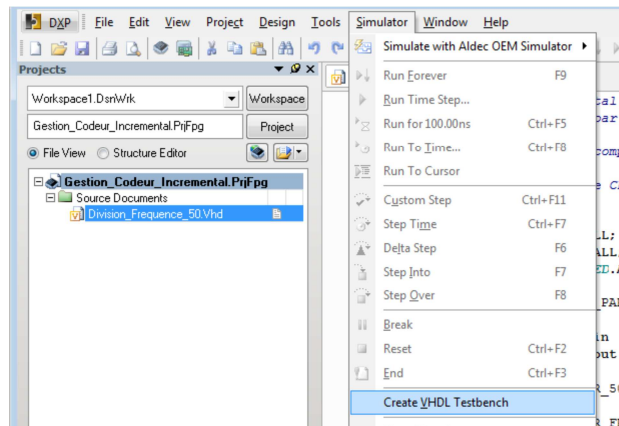

 Un Nouveau fichier VHDL est ajouté au projet :



Ce fichier de test doit être complété afin de pouvoir être utilisé.

Repérer la ligne 54 puis ajouter en dessous un processus nommé GENERATION\_HORLOGE comme ci-après afin de générer le signal HORLOGE\_50MHz avec une période de 20 ns ( $2 * 10$  ns) avec un rapport cyclique de 50 %.

```
54
55 GENERATION_HORLOGE:process
56 begin
57     HORLOGE_50MHz <= '0';
58     wait for 10 ns;
59     HORLOGE_50MHz <= '1';
60     wait for 10 ns;
61 end process;
62
63 STIMULUS0:process
64 begin
65     -- insert stimulus here
66     VALIDATION <= '0';
67     wait for 100 ns;
68     VALIDATION <= '1';
69     wait;
70 end process;
71
```


Ajouter les lignes dans le processus STIMULUS0 afin de décrire l'évolution du signal VALIDATION (Simulis). Celui-ci sera à 0 au début de la simulation et passera à 1 au bout de 100 ns.

(Voir listing en annexe page 6).


Enregistrer le fichier de test sans changer le nom.

⇒ **File ⇒ Save**

 Compiler le fichier de test VHDL par un **clic droit** sur son nom dans l'onglet **Projets** et choisir la commande **Compile Document**.



 
- ⇒ Cliquer droit sur le nom du projet.
- ⇒ Choisir la commande **Compile FPGA Project** pour compiler l'ensemble des fichiers.



 
## III.2. ASSOCIATION DES FICHIERS

Il faut ensuite associer le fichier VHDL à simuler à son fichier de test avec la commande :

⇒ **Simulator** ⇒ **Simulator with Aldec OEM Simulator** ⇒ **Manage Testbenches...**



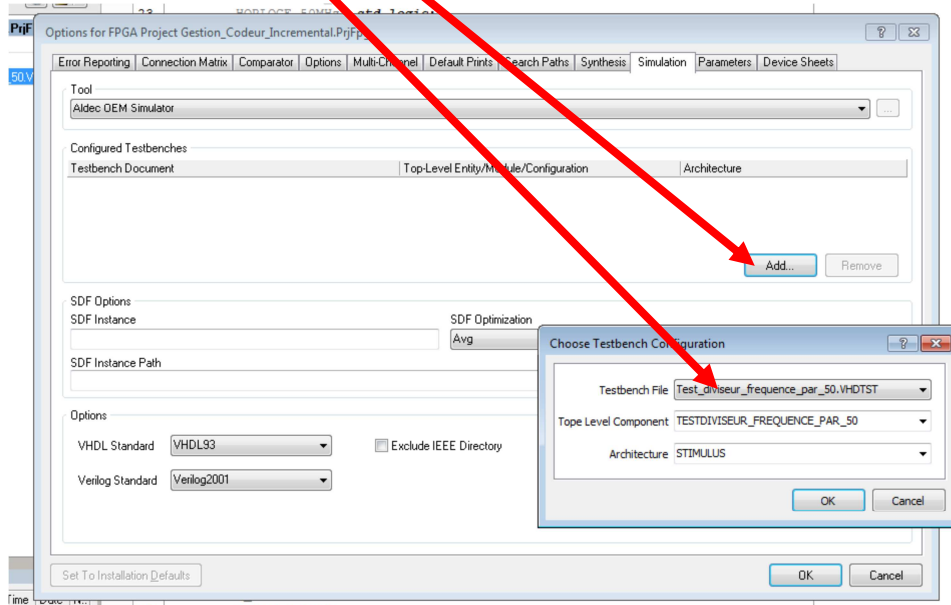
Cliquer sur le bouton **Add...** dans la fenêtre qui apparaît alors et choisir « **Test\_Diviseur\_Frequence\_par\_50.VHDTST** » puis cliquer sur **OK**.


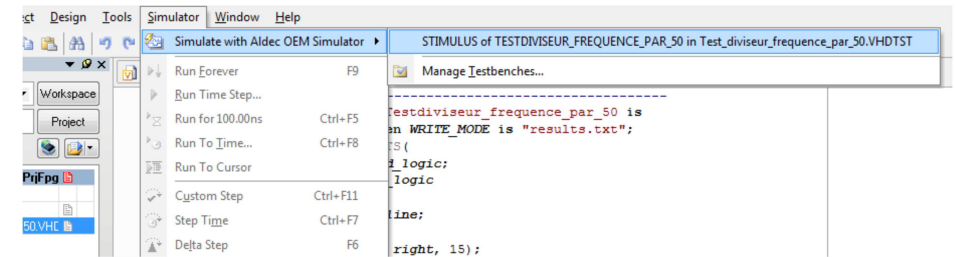
## III.3. SIMULATION

Lancer maintenant la simulation avec la commande :


⇒ **Simulator** ⇒ **Stimulus of TESTDIVISEUR\_FREQUENCE\_PAR\_50 in Test\_Div...**



Il est aussi possible de lancer la simulation avec l'icône :




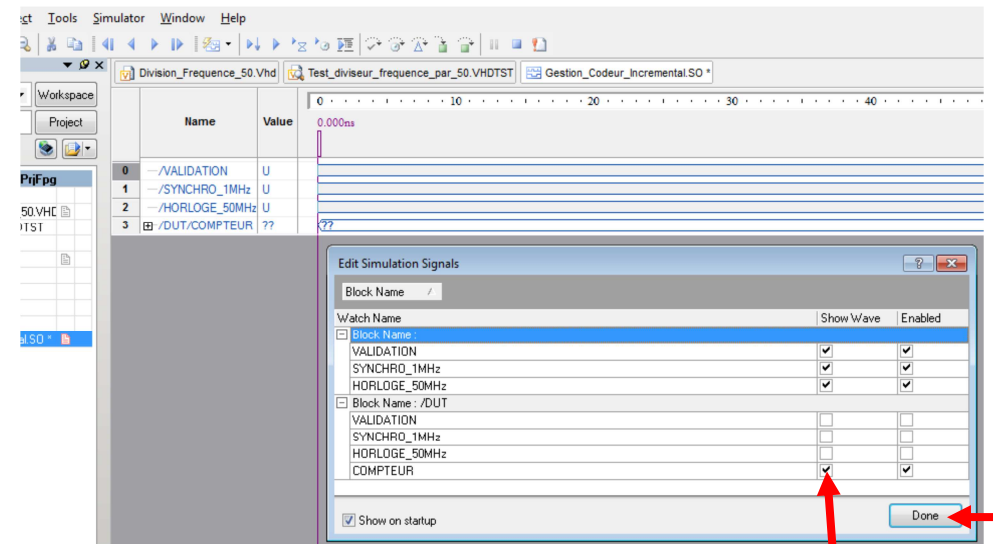Un nouvel onglet apparaît alors dans Altium Designer.




Les ports (signaux externes) sont cochés par défaut pour l'affichage de leurs chronogrammes. Cocher le signal interne COMPTEUR pour le faire apparaître dans la fenêtre de simulation. Cliquer sur le bouton **Done**.

 
Déplacer les signaux en cliquant dessus afin de mettre les entrées en haut (avec les horloges tout en haut) puis les signaux internes et les sorties pour finir (afin d'aider à la lecture donc à une meilleure compréhension).



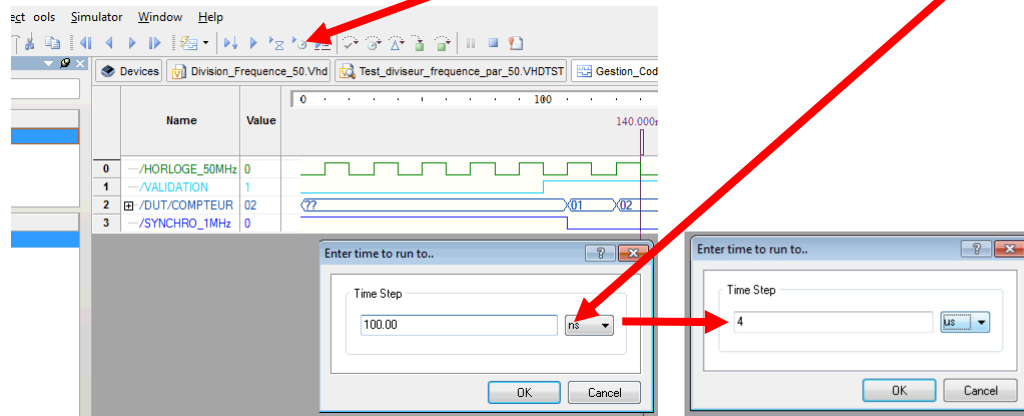Lancer la simulation en cliquant sur le bouton indiqué et préciser le temps de simulation (4 us).



 Cliquer sur OK. La simulation s'effectue sur une durée de 4  $\mu$ s.  
Faire CTRL PAGE-DOWN pour faire apparaître toute la durée de simulation.




Cliquer sur le petit + devant /DUT/COMPTEUR pour en faire apparaître tous les bits.

Effectuer un **clic droit** sur /DUT/COMPTEUR  
Puis cliquer sur Propriétés.


Modifier la couleur si besoin.

 Modifier les propriétés d'affichage du vecteur comme indiqué ci-contre.




Zoomer sur une partie intéressante des chronogrammes.

L'affichage devient :

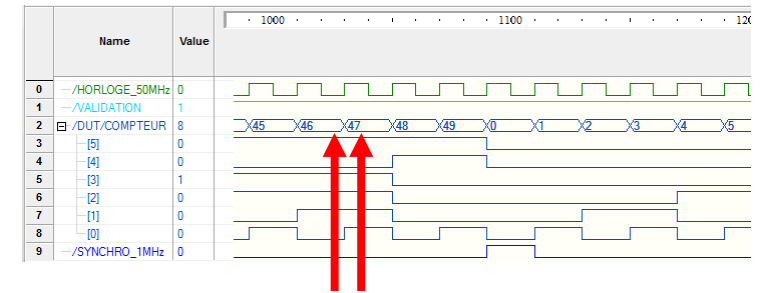

On peut remarquer que l'état haut de SYNCHRO\_1MHz dure une période du signal d'horloge HORLOGE\_50MHz et se répète toutes les 50 périodes (0 à 49).

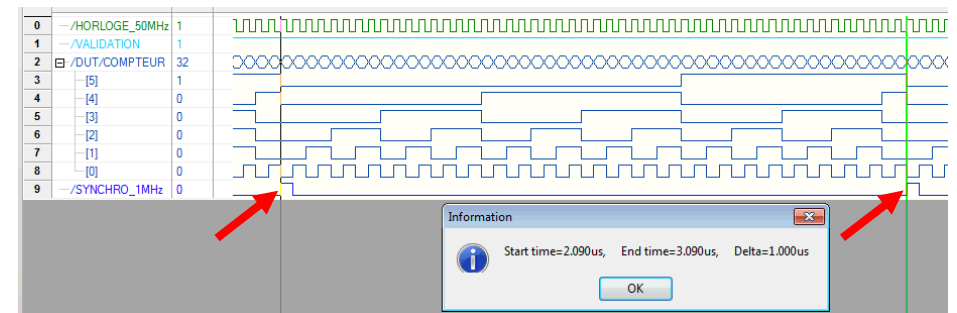Effectuer un **clic droit** dans la fenêtre et sélectionner **Measure Time** puis placer les 2 curseurs verts sur les fronts montants de SYNCHRO\_1MHz. On trouve bien 1  $\mu$ s ( $50 * [10\mu s + 10\mu s]$ ).



Ici la fonction réalisée est très simple, il n'est donc pas nécessaire de faire d'autres simulations.  
Le résultat de la simulation est bien conforme à ce qui était attendu : nous pouvons donc valider la fonction FP1.

Sauvegarder les chronogrammes par la commande :

⇒ **File** ⇒ **Save** Accepter le nom proposé.

Fermer la fenêtre de simulation par la commande :


⇒ **File** ⇒ **Close**

## IV. CRÉATION D'UN SYMBOLE POUR LA FONCTION FP1

Vérifier que la fenêtre de travail est bien le fichier VHDL **Division\_frequence\_50.Vhd** puis créer un symbole avec la commande :


⇒ **Design** ⇒ **Create Schematic Part From File**

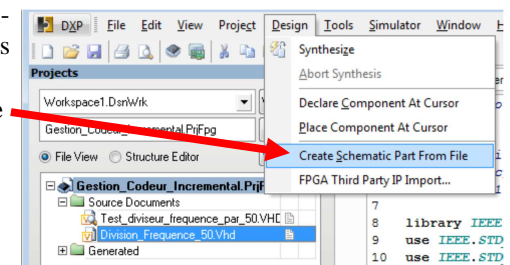Faire **Ok**. Le symbole apparaît alors à l'écran.





 Sauvegarder sous le nom **Division\_Frequence\_50.SchLib** puis fermez-le : il nous servira plus tard.



## V. ANNEXES

```

1  -- Projet Gestion_Codeur_Incremental
2  -- Diviseur de frequence par 50
3
4  -- Description VHDL d'un composant diviseur de fréquence par 50
5  -- Rapport cyclique 1/50
6  -- 08/11/2012 C. D. Lycée Chevroliier Angers
7
8  library IEEE;                                --Liste des librairies prédéfinies utilisées
9  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
10 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
11 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
12
13 entity DIVISEUR_FREQUENCE_PAR_50 is           --Description de l'entité (broches du composant)
14     port (
15         HORLOGE_50MHz : in  std_logic;        --Entrée de l'horloge à dividser (FM)
16         VALIDATION    : in  std_logic;        --Entrée de validation du fonctionnement
17         SYNCHRO_1MHz  : out std_logic         --Sortie de d'horloge divisiée de rapport cyclique 1/50
18     );
19 end DIVISEUR_FREQUENCE_PAR_50;                --Fin de la description de l'entité
20
21 architecture ARCH_DIVISEUR_FREQUENCE_PAR_50 of
22     DIVISEUR_FREQUENCE_PAR_50 is              --Description du comportement interne (silicium)
23     signal COMPTEUR : std_logic_vector (5 downto 0) := "000000"; --Déclaration d'un compteur sur 6 bits
24     begin
25         process (HORLOGE_50MHz)                --Partie synchrone sur le signal HORLOGE
26         begin                                  --Fonctionnement complètement synchrone
27             if (HORLOGE_50MHz'event and HORLOGE_50MHz = '1') --Attente d'un font montant du signal HORLOGE_50
28             then
29                 if (VALIDATION = '1')          --Autorisation de fonctionnement
30                 then
31                     if (COMPTEUR >= "110001") --Si le compteur est rendu à 49 ou plus
32                     then
33                         COMPTEUR <= "000000"; --Remetre le compteur à 0
34                     else                         --sinon
35                         COMPTEUR <= COMPTEUR + 1; --Incrémenter le compteur
36                     end if;
37                 end if;
38             end if;
39         end process;                          --Fin de la partie sychrone
40         SYNCHRO_1MHz <= '1' when (COMPTEUR = "000000") --Actualisation de SYNCHRO_1MHz à 1 si compteur vaut 0
41         else '0';                             --sinon remise de SYNCHRO_1MHz à 0
42     end ARCH_DIVISEUR_FREQUENCE_PAR_50;      --Fin de la description interne

```

```

1  -----
2  -- VHDL Testbench for diviseur_frequence_par_50
3  -- 2012 11 17 15 33 32
4  -- Created by "EditVHDL"
5  -- "Copyright (c) 2002 Altium Limited"
6  -----
7
8  Library IEEE;
9  Use IEEE.std_logic_1164.all;
10 Use IEEE.std_logic_textio.all;
11 Use STD.textio.all;
12 -----
13
14 -----
15 entity Testdiviseur_frequence_par_50 is
16 end Testdiviseur_frequence_par_50;
17 -----
18
19 -----
20 architecture stimulus of Testdiviseur_frequence_par_50 is
21     file RESULTS: TEXT open WRITE_MODE is "results.txt";
22     procedure WRITE_RESULTS(
23         HORLOGE_50MHz: std_logic;
24         SYNCHRO_1MHz: std_logic;
25         VALIDATION: std_logic
26     ) is
27         variable l_out : line;
28     begin
29         write(l_out, now, right, 15);
30         write(l_out, HORLOGE_50MHz, right, 2);
31         write(l_out, SYNCHRO_1MHz, right, 2);
32         write(l_out, VALIDATION, right, 2);
33         writeline(RESULTS, l_out);
34     end procedure;
35
36     component diviseur_frequence_par_50
37     port (
38         HORLOGE_50MHz: in std_logic;
39         SYNCHRO_1MHz: out std_logic;
40         VALIDATION: in std_logic
41     );
42 end component;
43
44 signal HORLOGE_50MHz: std_logic;
45 signal SYNCHRO_1MHz: std_logic;
46 signal VALIDATION: std_logic;
47
48 begin
49     DUT:diviseur_frequence_par_50 port map (
50         HORLOGE_50MHz => HORLOGE_50MHz,
51         SYNCHRO_1MHz => SYNCHRO_1MHz,
52         VALIDATION => VALIDATION
53     );
54
55     GENERATION_HORLOGE:process
56     begin
57         HORLOGE_50MHz <= '0';
58         wait for 10 ns;
59         HORLOGE_50MHz <= '1';
60         wait for 10 ns;
61     end process;
62
63     STIMULUS0:process
64     begin
65         -- insert stimulus here
66         VALIDATION <= '0';
67         wait for 100 ns;
68         VALIDATION <= '1';
69         wait;
70     end process;
71
72     WRITE_RESULTS(
73         HORLOGE_50MHz,
74         SYNCHRO_1MHz,
75         VALIDATION
76     );
77
78 end architecture;
79 -----
80
81 -----

```