
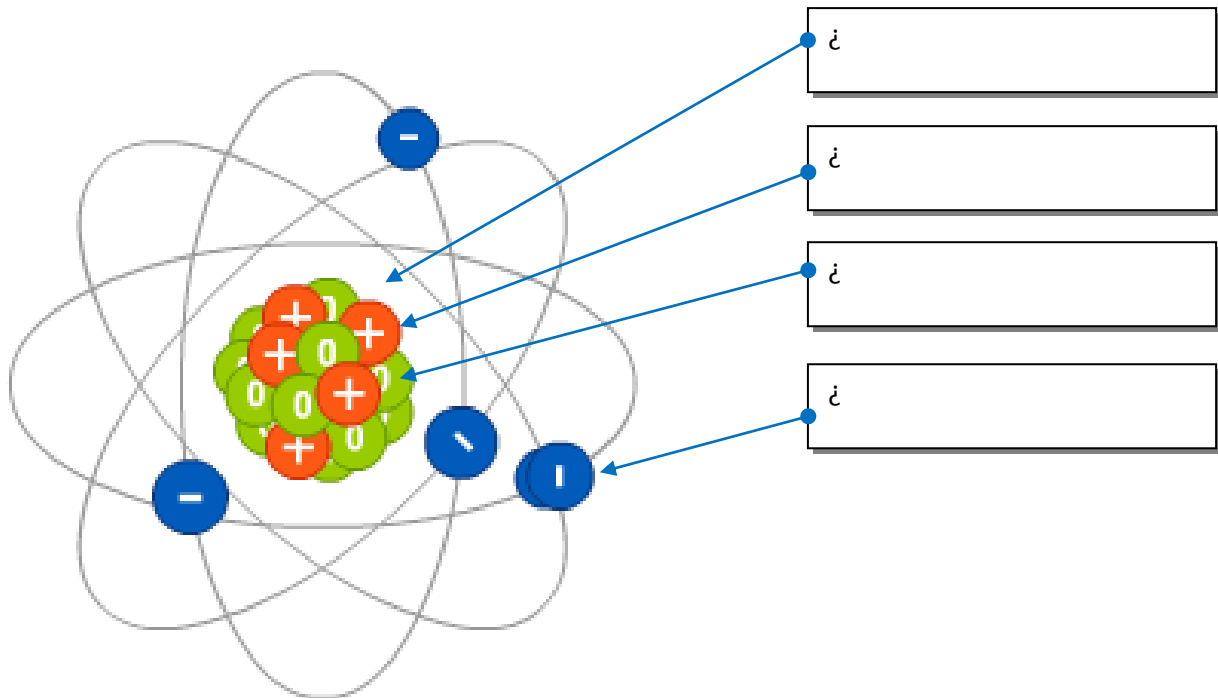


DOCUMENTO RESPUESTA 1

CONSTITUCIÓN de un ÁTOMO

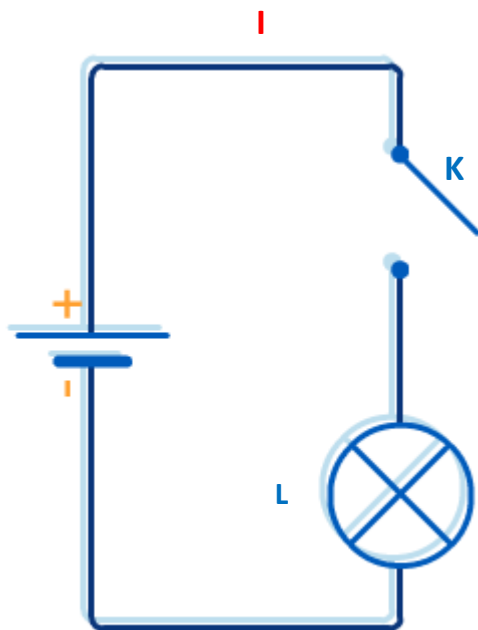

ESQUEMA ELÉCTRICO BÁSICO



1 C = _____ e

Q (C) = _____

Q (A.h) = _____

N = _____

↓

W (J) = _____

$P (W) =$ _____
 $W (J) =$ _____
 $W (Wh) =$ _____
 $t (h) =$ _____

DOCUMENTO RESPUESTA 2

Fuente de alimentación



Nodos	
Mallas	

Lámpara L



Interruptor K



Conductores

Carga eléctrica

$Q \text{ (C)} =$ _____

$Q \text{ (A.h)} =$ _____

Cantidad de electrones

$N =$ _____

Trabajo

$W \text{ (J)} =$ _____

Potencia

$P \text{ (W)} =$ _____

Energía

$W \text{ (J)} =$ _____

$W \text{ (Wh)} =$ _____