
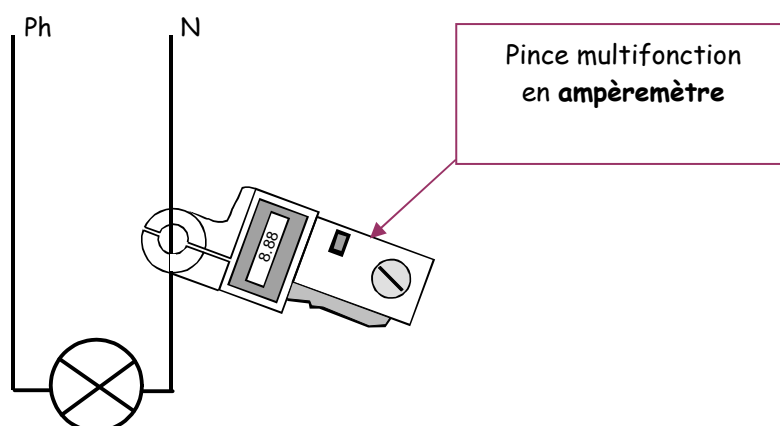


## Schémas de raccordement pour mesurer le courant, la tension et la puissance dans une lampe
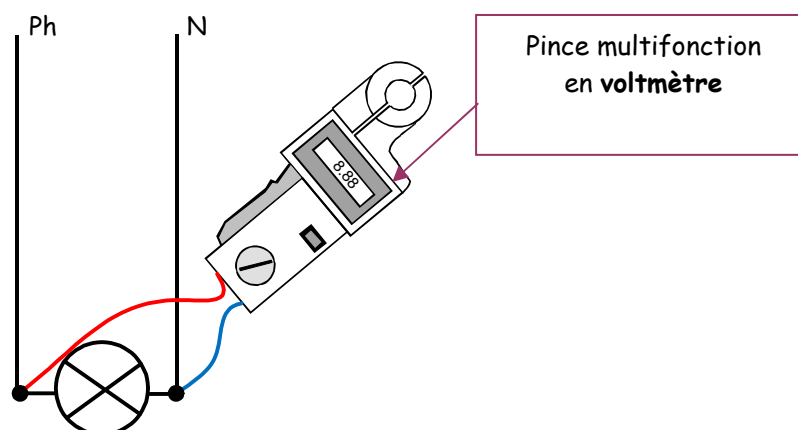
### ➤ Mesure du courant (Sélecteur sur position A)



### ➤ Mesure de la tension (Sélecteur sur position V)



### ➤ Mesure de la puissance (Sélecteur sur position W)

